

*Laboratorio di Architetture degli Elaboratori I*  
*Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2021-2022*  
*Università degli Studi di Milano*




# Memorie

# Esercizio 1

- Si implementi in Logisim un bistabile Set Reset (SR) asincrono utilizzando due porte NOR retroazionate
- Si definisca la tabella delle transizioni (o stato prossimo) del bistabile
- Si derivi la SOP e la si semplifichi, implementandone il circuito corrispondente (si assuma prima  $X=0$ , poi  $X=1$  per le due uscite indeterminate della tabella di verità)


# Esercizio 1

Bistabile asincrono SR con due NOR

 
 
# Esercizio 1


Bistabile asincrono SC (o SR) con due NOR



- **Q** è sia lo **stato** del bistabile che la sua **uscita** ( $\sim Q$  è lo stato negato, quindi **Q** e  $\sim Q$  hanno sempre valori complementari)
- Lo stato/uscita del circuito è modificato dalle variazioni di due segnali:
  - Quando **Set (S)** passa da **0** a **1** lo stato passa a **1 stabilmente** (cioè **Q** continua a valere 1 anche dopo che **S** è tornato a 0; abbiamo memorizzato un 1)
  - Quando **Reset (R)** passa da **0** a **1** lo stato passa a **0 stabilmente** (cioè **Q** continua a valere 0 anche dopo che **R** è tornato a 0; abbiamo memorizzato uno 0)
 
# Esercizio 1


Bistabile asincrono SC (o SR) con due NOR



- S e R non devono trovarsi mai contemporaneamente a 1. Perché?
 
# Esercizio 1


Bistabile asincrono SC (o SR) con due NOR



- S e R non devono trovarsi mai contemporaneamente a 1. Perché?
  - *Dal punto di vista logico: è come se stessi cercando memorizzare nello stato uno 0 e un 1 contemporaneamente, che è contraddittorio*
  - *Dal punto di vista fisico: lo stato diventa dipendente dai ritardi di commutazione e quindi non è prevedibile (non deterministico)*
- Questo circuito è sincrono o asincrono?
 
# Esercizio 1

Bistabile asincrono SC (o SR) con due NOR



- S e R non devono trovarsi mai contemporaneamente a 1. Perché?
  - *Dal punto di vista logico: è come se stessi cercando memorizzare nello stato uno 0 e un 1 contemporaneamente, che è contraddittorio*
  - *Dal punto di vista fisico: lo stato diventa dipendente dai ritardi di commutazione e quindi non è prevedibile (non deterministico)*
- Questo circuito è sincrono o asincrono?
  - *Il circuito è asincrono perchè lo stato cambia ogniqualevolta S o R cambiano (e non se S o R cambiano solo in certi istanti di tempo)*

# Esercizio 1

Tabella delle transizioni di stato:

$S$	$C$	$Q$	$Q^*$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X



# Esercizio 1

Tabella delle transizioni di stato:

Stato corrente		Stato prossimo	
$S$	$C$	$Q$	$Q^*$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

Queste sono le configurazioni vietate (stato prossimo non-deterministico).  
Possiamo impostare arbitrariamente X per semplificare la funzione.  
Proviamo ad implementare alcune forme canoniche.

# Esercizio 1

SOP, con X=0

$S$	$C$	$Q$	$Q_*$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$\begin{aligned} Q_* &= \neg S \neg C Q + S \neg C \neg Q + S \neg C Q \\ &= \neg S \neg C Q + S \neg C (\neg Q + Q) \\ &= \boxed{\neg S \neg C Q} + \boxed{S \neg C} \end{aligned}$$


Status quo

Rivoluzione

(Raccoglimento)  
(Inverso)


# Esercizio 1

Circuito derivante dalla SOP

 


Cosa succede se lo simuliamo?

# Esercizio 1

 

Oscillation apparent


# Esercizio 1

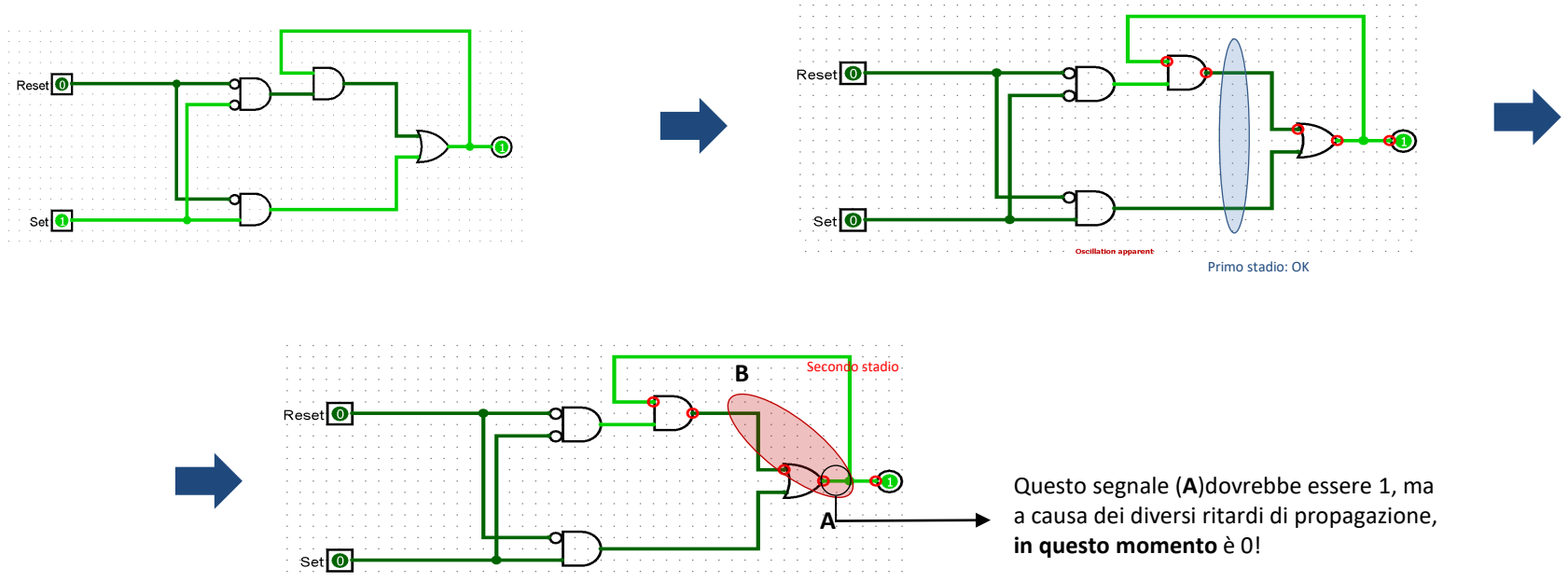

- Nella stessa iterazione in cui Logisim determina che **A** è 0, determina anche che **B** è 1
- Nell'iterazione successiva Logisim determina quindi che **A** è 1, ma anche che **B** è 0
- Il valore di A oscilla all'infinito! Come risolverlo?


# Esercizio 1

Soluzione:

 


# Esercizio 1

SOP, con  $X = 1$

 


# Esercizio 1

 


Realizziamone una versione che fa uso di bottoni e tunnel



# Esercizio 1

 

 Realizziamone una versione che fa uso di bottoni e tunnel



# Esercizio 2

- Si aggiunga un clock (frequenza 0.5Hz) e due porte AND al circuito realizzato nell'esercizio 1 per ottenere un latch sincrono SR
- Si osservi come cambia la risposta del circuito con diverse frequenze di clock

# Esercizio 2


- Si aggiunga un clock (frequenza 0.5Hz) e due porte AND al circuito realizzato nell'esercizio 1 per ottenere un latch sincrono SR

*Suggerimento: un latch sincrono SR è un bistabile che può commutare il suo stato solo quando il clock è nello stato alto*


- Si osservi come cambia la risposta del circuito con diverse frequenze di clock

# Esercizio 2


Per aggiungere il clock:

 


Per attivare il clock:

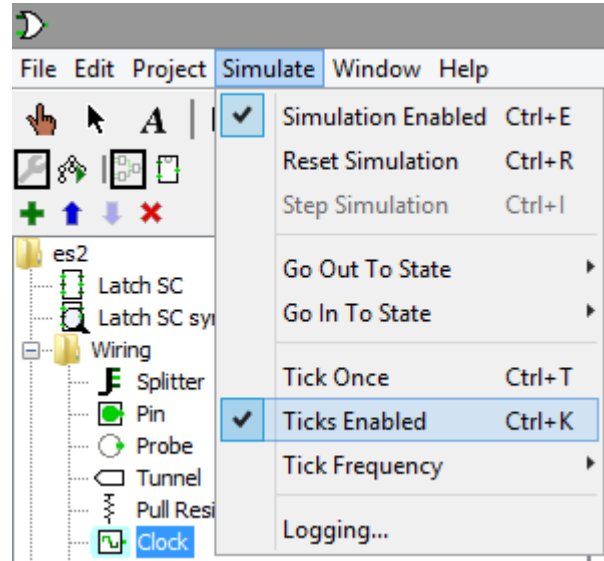

Per settare la frequenza di clock:

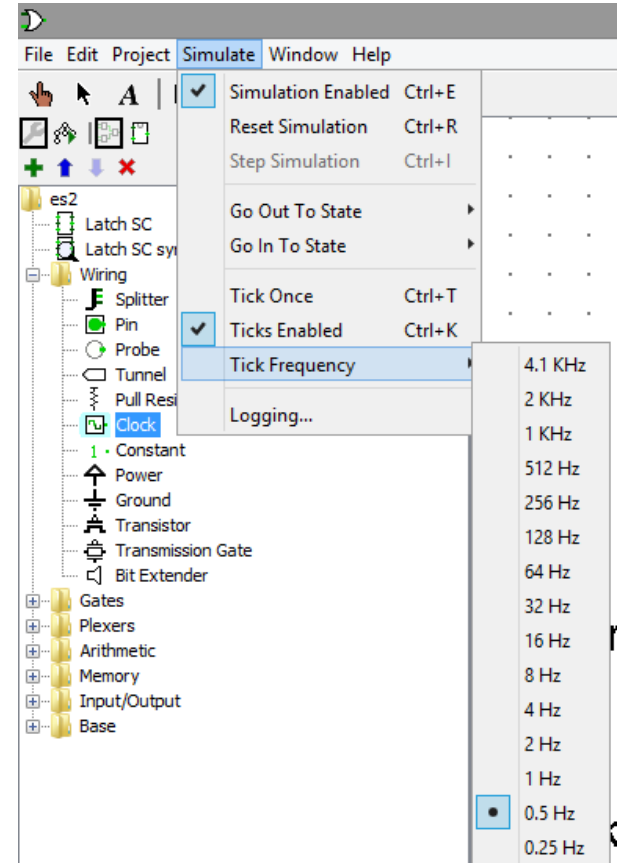


## Esercizio 2

 

E' il bistabile SR implementato  
precedentemente (versione senza bottoni)

## Esercizio 2

 

- I segnali di **Set** e **Clear** possono raggiungere il bistabile solo in certi istanti di tempo: quelli in cui il clock è alto (le porte AND agiscono da “cancelli”)
- Se aumentiamo la frequenza di clock il circuito sarà molto più sensibile ai nostri input, ma alte frequenze di clock richiedono circuiterie combinatorie asincrone veloci (i segnali devono riuscire a stabilizzarsi entro un ciclo di clock)

# Esercizio 3

- Utilizzando il circuito del bistabile sincrono SR realizzato nell'esercizio precedente, si crei un latch sincrono D


# Esercizio 3

- Utilizzando il circuito del bistabile sincrono SR realizzato nell'esercizio precedente, si crei un latch sincrono D

*Suggerimento: è presente un clock – il latch sincrono D memorizza il valore di D quando il clock è alto*




# Esercizio 3

 


# Esercizio 4

- Si utilizzino 4 latch D sincroni per realizzare un banco di memoria a 4 bit
- Tale circuito sarà caratterizzato da:
  - 4 bit in ingresso da memorizzare
  - 1 ingresso per il clock
  - 1 ingresso per il bit di write, questo bit abilita (inibisce) la scrittura nel banco di memoria quando è posto a 1 (0)

# Esercizio 4

 


# Esercizio 4

 

Utilizziamo 4 latch D, che permettono  
l'aggiornamento dello stato quando il clock è alto e il  
bit di write è pari a 1

# Esercizio 4

4 bit da memorizzare

 


Il bit Write (che abilita la scrittura) è in AND con il clock e agisce sui latch sincroni D, per abilitare/bloccare la scrittura


# Esercizio 5

- Si modifichi il circuito realizzato nel corso dell'esercizio 4 aggiungendo 1 bit di input per l'azzeramento del contenuto della memoria.

# Esercizio 5

 

# Esercizio 5

 

Abbiamo due bit di selezione, Write e Reset, in OR:

- Quando Reset è a 1 (e anche il clock è alto), allora lo stato viene azzerato
- Altrimenti, quando Write è a 1 (e anche il clock è alto) allora lo stato viene aggiornato
- Altrimenti, lo stato non viene aggiornato




# Esercizio 6

- Si realizzi un flip-flop a partire da due latch D.
 
# Esercizio 6

- Si realizzi un flip-flop a partire da due latch D.



# Esercizio 6

- Si realizzi un **registro a scorrimento** (verso sinistra) con input seriale e output parallelo.

# Esercizio 6


- Si realizzi un **registro a scorrimento** (verso sinistra) con input seriale e output parallelo.

## Come funziona?

Ad ogni istante di tempo diamo in input un singolo bit **b(t)** (input seriale)


Il registro shifta a sinistra tutto il suo contenuto per fare posto a b(t) e lo memorizza nel bit più a destra

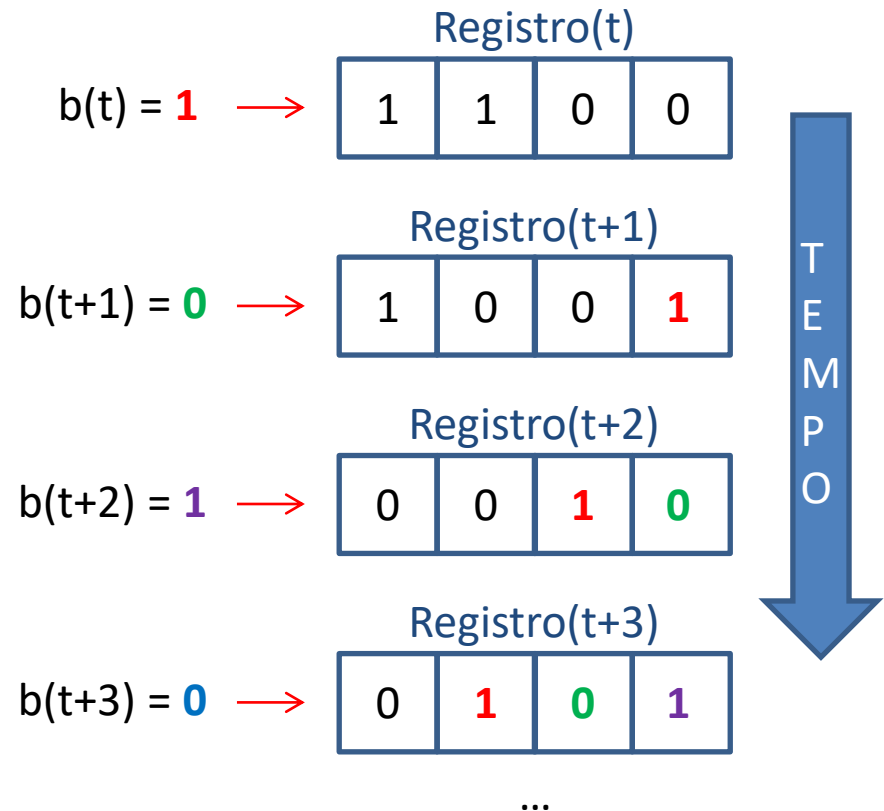I quattro bit del registro possono essere letti contemporaneamente ad ogni t (output parallelo)



# Esercizio 6

- 4 Flip Flop

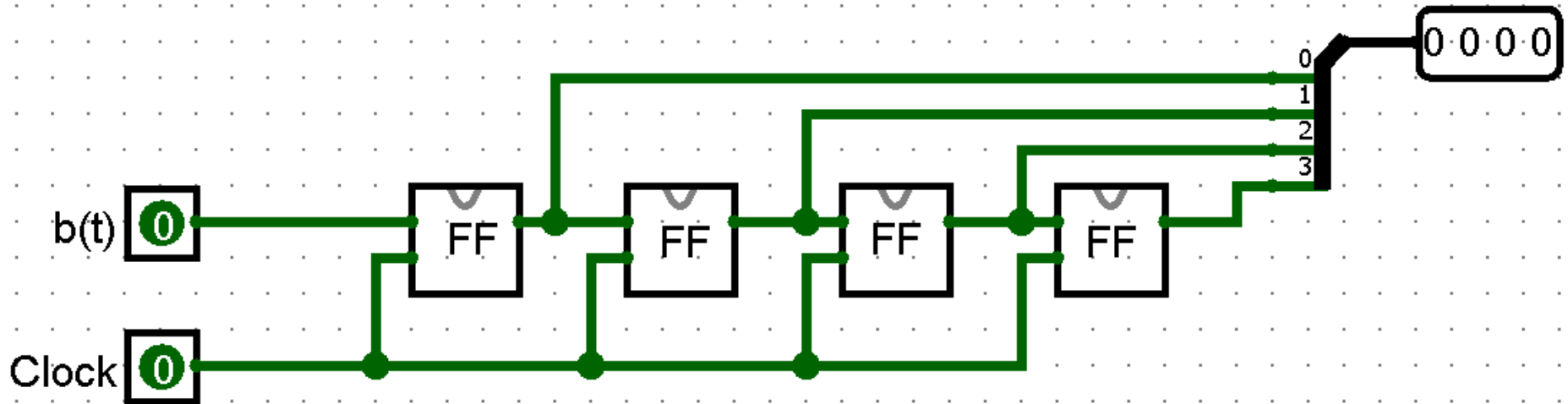


# Esercizio 7

- Si realizzi un banco di memoria di 4 bit per il quale siano possibili, per ogni ciclo di clock, le seguenti operazioni:
  - Scrittura di una parola di 4 bit;
  - Reset dei 4 bit;
  - Inserimento di un bit a sinistra (con shift della parola verso destra).

# Esercizio 7

- Suggerimenti:

 


Useremo 4 Flip Flop:

- se RESET=1, memorizzeranno 0 0 0 0
- se WRITE=1, memorizzeranno la parola di quattro bit data in input
- se inseriamo a sinistra un bit **b**: FF1 memorizza **b**, FF2 memorizza FF1, FF3 memorizza FF2, FF4 memorizza FF3

# Esercizio 7

- Soluzione:

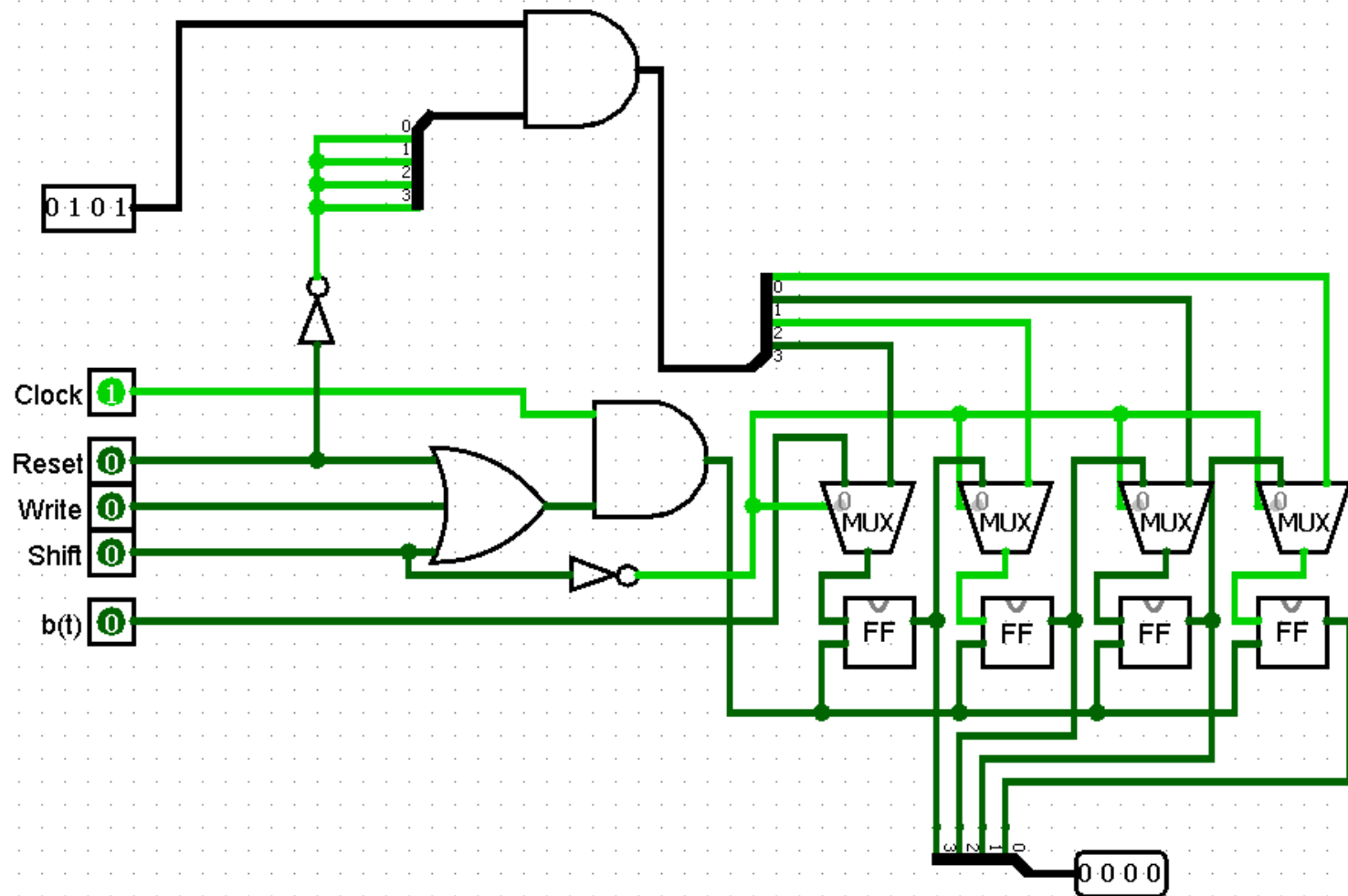





# Esercizio 8

- Si realizzi un registro nel quale sia possibile scrivere una parola di 4 bit;
- Si crei poi una memoria composta da 4 parole, nella quale sia possibile scrivere una delle 4 parole a seconda dell'indirizzo dato dall'utente.

# Esercizio 8

 

# Esercizio 8

 

clock

0

word

0 1 0 1

