



CPU a singolo ciclo

Prof. Alberto Borghese
Dipartimento di Informatica
alberto.borghese@unimi.it

Università degli Studi di Milano

Riferimento sul Patterson: capitolo 4.2 , 4.4, D1, D2.



Sommario


Introduzione alla CPU

CPU per le istruzioni di tipo R

CPU per le istruzioni di tipo I



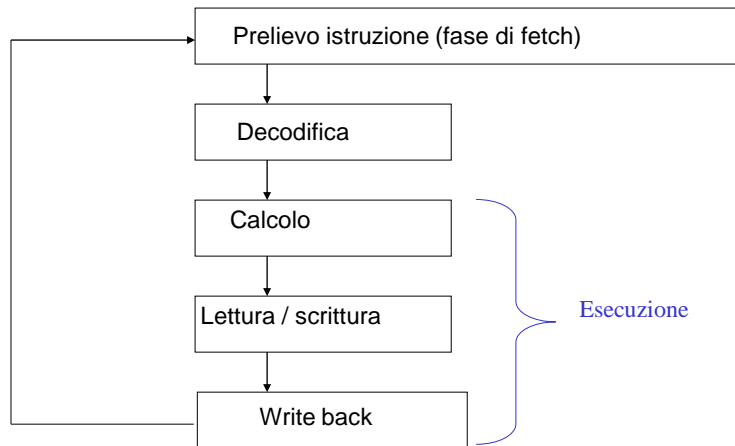Ciclo di esecuzione di un'istruzione MIPS



Obbiettivo



Costruzione di una CPU completa che sia in grado di eseguire:

- Istruzioni logico-matematiche di tipo R (e.g. add, sub, and....). e.g. add \$t0, \$t1, \$t2.
- Istruzioni logico-matematiche di tipo I (e.g. addi, ori...) e.g. addi \$t0, \$t1, 24.
- Accesso alla memoria in lettura (lw) o scrittura (sw). e.g. lw \$t0, 24(\$t1)
- Istruzioni di salto condizionato (branch). e.g. beq \$t0, \$t1, etichetta
- Istruzioni di salto incondizionato (jump). e.g. j etichetta



Codifica delle istruzioni



- Tutte le istruzioni MIPS hanno la **stessa** dimensione (**32 bit**) – **Architettura RISC**.
- I 32 bit hanno un significato diverso a seconda del formato (o tipo) di istruzione
 - il tipo di istruzione è riconosciuto in base al valore di alcuni bit (**6 bit**) più significativi (**codice operativo - OPCODE**)
- Le istruzioni MIPS sono di **3** tipi (formati):
 - **Tipo R (register)** – **Lavorano prevalentemente su 3 registri**.
 - Istruzioni aritmetico-logiche.
 - **Tipo I (immediate)** – **Lavorano su 2 registri**. L'istruzione è suddivisa in un **gruppo di 16 bit contenenti informazioni + 16 bit riservati ad una costante**.
 - Istruzioni di accesso alla memoria o operazioni con una costante.
 - **Tipo J (jump)** – **Lavora senza registri: codice operativo + indirizzo di salto**.
 - Istruzioni di salto incondizionato.

	6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
I	op	rs	rt	Indirizzo / costante		
J	op	Indirizzo / costante				



I componenti di un'architettura




CPU

- Banco di registri (*Register File*) ad accesso rapido, in cui memorizzare i dati di utilizzo più frequente. Il tempo di accesso ai registri è circa 10 volte più veloce del tempo di accesso alla memoria principale.
- Registro *Program counter (PC)*. Contiene l'indirizzo dell'istruzione corrente da aggiornare durante l'evoluzione del programma, in modo da prelevare dalla memoria la corretta sequenza di istruzione;
- Registro *Instruction Register (IR)*. Contiene l'istruzione in corso di esecuzione. Questo registro verrà utilizzato più avanti nelle architetture dotate di pipe-line.
- Unità per l'esecuzione delle operazioni aritmetico-logiche (*Arithmetic Logic Unit - ALU*). I dati forniti all'*ALU* possono provenire da registri oppure direttamente dalla memoria, a seconda delle modalità di indirizzamento previste;
- Unità aggiuntive per elaborazioni particolari come unità aritmetiche per dati in virgola mobile (*Floating Point Unit - FPU*), sommatori ausiliari, ecc.;
- **Unità di controllo**. Controlla il flusso e determina le operazioni di ciascun blocco.

MEMORIA PRINCIPALE




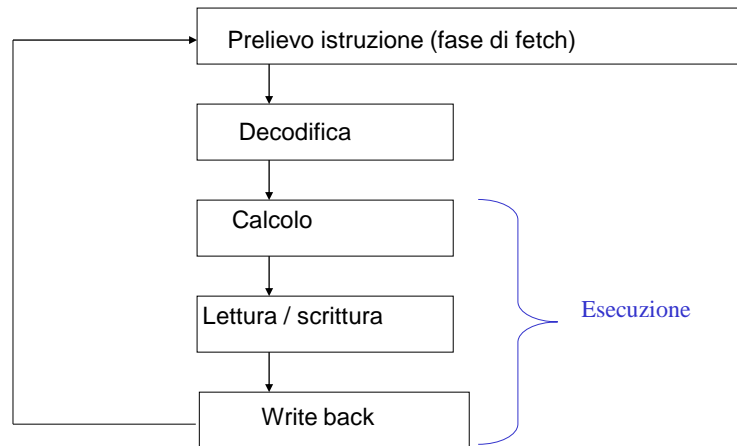
Ciclo di esecuzione di un'istruzione MIPS



Lettura dell'istruzione (fetch)



- Istruzioni e dati risiedono nella memoria principale, dove sono stati caricati attraverso un'unità di ingresso.
- L'esecuzione di un programma inizia quando il registro PC punta alla (contiene l'indirizzo della) prima istruzione del programma in memoria (segmento testo).
- Il segnale di controllo per la lettura (READ) viene inviato alla memoria.
- Trascorso il tempo necessario alla lettura dalla memoria, la parola indirizzata (in questo caso la prima istruzione del programma) si troverà nel registro IR.
- Il contenuto del PC viene incrementato in modo da puntare all'istruzione successiva.

  




Decodifica dell'istruzione



- L'istruzione contenuta nel registro IR viene decodificata per essere eseguita. Alla fase di decodifica corrisponde la predisposizione della CPU (apertura delle vie di comunicazione appropriate) all'esecuzione dell'istruzione.
- In questa fase vengono anche recuperati gli operandi. Nelle architetture MIPS gli operandi possono essere solamente nel Register File oppure letti dalla memoria.

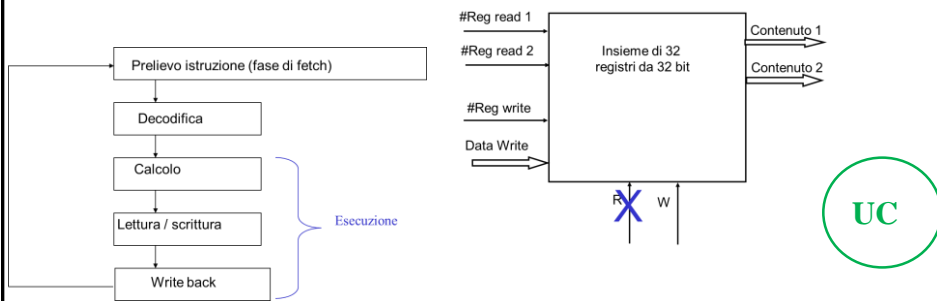Architetture LOAD/STORE: Le istruzioni di caricamento dalla memoria sono separate da quelle aritmetico/logiche.




Calcolo dell'istruzione (execute - calcolo)



Viene selezionata all'interno della ALU l'operazione prevista dall'istruzione e determinata in fase di decodifica dell'istruzione.

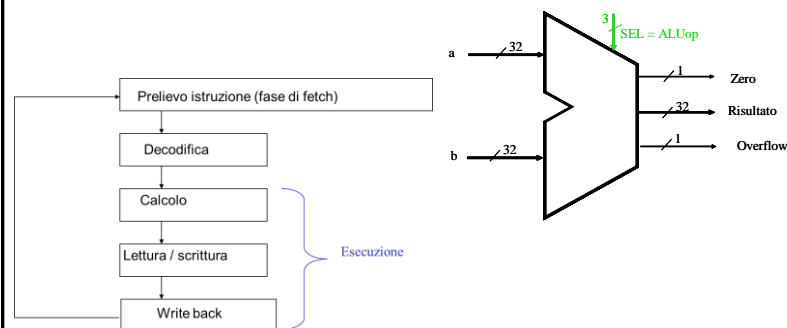Tra le operazioni previste, c'è anche la formazione dell'indirizzo di memoria da cui leggere o su cui scrivere un dato.






Lettura / Scrittura in memoria dati



In questa fase il dato presente in un registro, viene scritto in memoria oppure viene letto dalla memoria un dato e trasferito ad un registro.

Questa fase non è richiesta da tutte le istruzioni

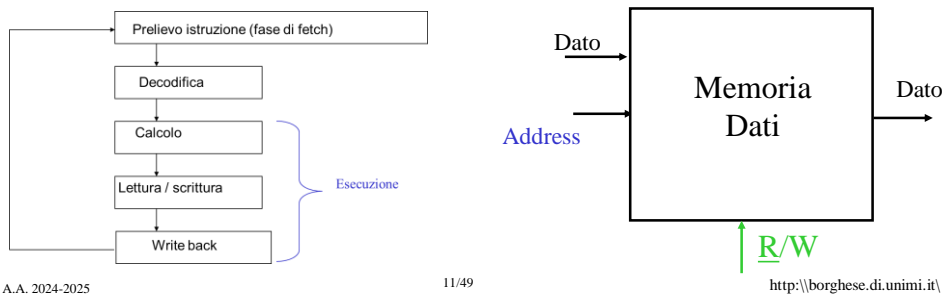
Nel caso particolare di Architetture LOAD/STORE, quali MIPS, le istruzioni di caricamento dalla memoria sono separate da quelle aritmetico/logiche. Se effettua una Lettura / Scrittura, **non** esegue operazioni aritmetico/logiche sui dati.



Scrittura in register file (write-back)



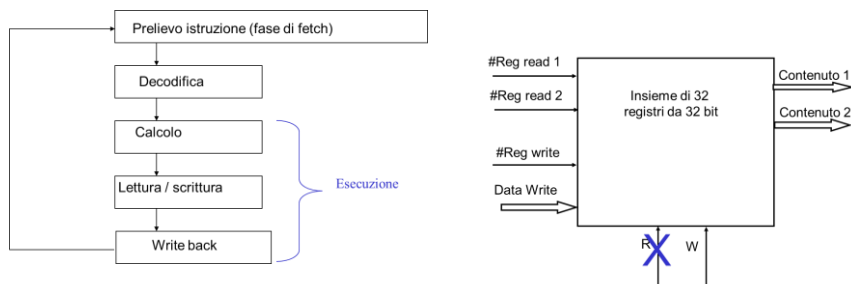- Il risultato dell'operazione può essere memorizzato nei registri ad uso generale oppure in memoria.
- Non appena è terminato il ciclo di esecuzione dell'istruzione corrente (termina la fase di Write Back), si preleva l'istruzione successiva dalla memoria.





Come funziona una CPU?




- Usa un registro, il Program Counter (PC) per ottenere l'indirizzo dell'istruzione.
- Preleva l'istruzione dalla memoria e la inserisce nell'IR.

- L'UC capisce di che tipo di istruzione si tratta (decodifica).
 - usa l'istruzione stessa per decidere cosa fare esattamente.

Legge il contenuto dei registri.

Da qui le istruzioni si differenziano.

 - Calcolo: utilizzo dell'ALU dopo aver letto i registri:
 - per calcolare l'indirizzo in memoria.
 - per eseguire un'operazione logico-aritmetica.
 - per effettuare test (uguaglianza, disuguaglianza, <...).



- Accesso alla memoria (se richiesto).
- Scrittura del risultato nel register file (se richiesto).



Sommario



Introduzione alla CPU


CPU per le istruzioni di tipo R

CPU per le istruzioni di tipo I



Temporizzazione

 1 istruzione per ciclo di clock.
Temporizzazione del PC.




$T >$ Tempo necessario per percorrere il cammino critico



Fase di fetch

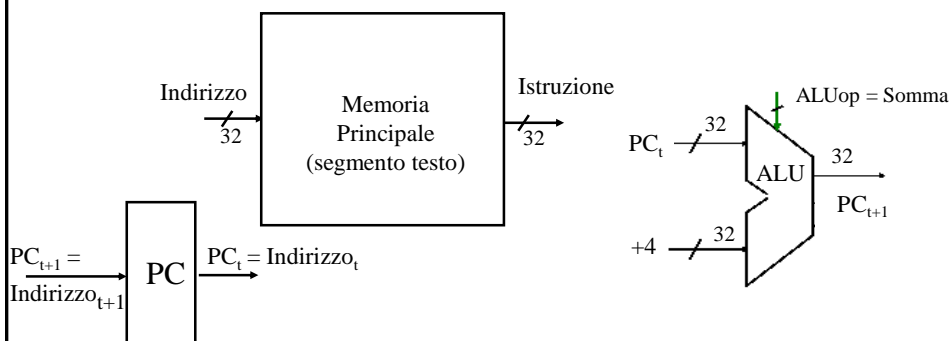- 1) Memorizzare l'indirizzo dell'istruzione nel PC.
- 2) Leggere l'istruzione dalla memoria.
- 3) Aggiornare l'indirizzo in modo che in PC sia contenuto l'indirizzo dell'istruzione successiva.






Circuito della fase di fetch



R	op = 0	rs = 18	rt = 19	rd = 17	Shamt=0	funct=34
	6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

 


:\borghese.di.unimi.it\



Fase di decodifica



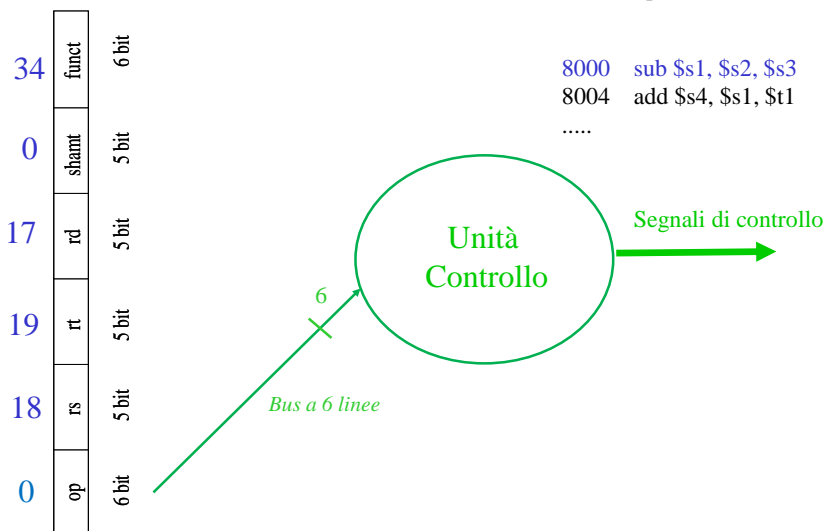- 1) Leggo l'istruzione e genero i segnali di controllo opportuni.
Bus che connette i 6 bit del CodOp con la UC







Lettura dei registri (istruzioni di tipo R)






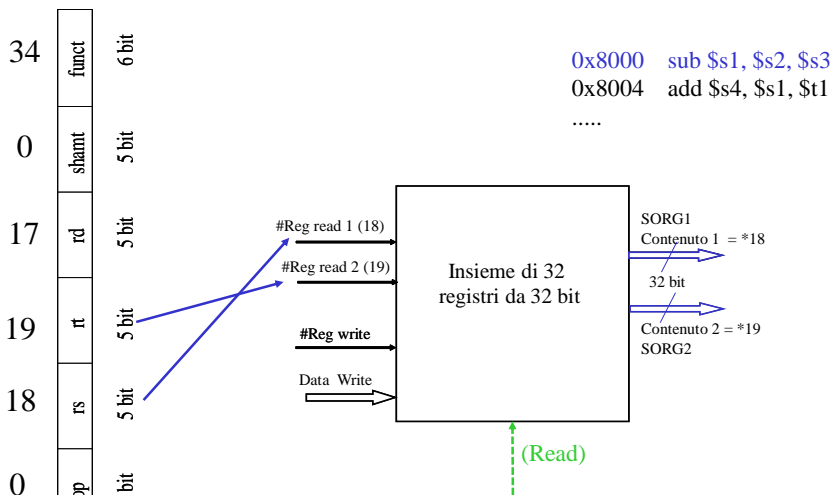
2) Leggo il contenuto dei registri. 2 bus che collegano i campi rs e rt con gli input corrispondenti del register file



Fase di Calcolo (tipo R)

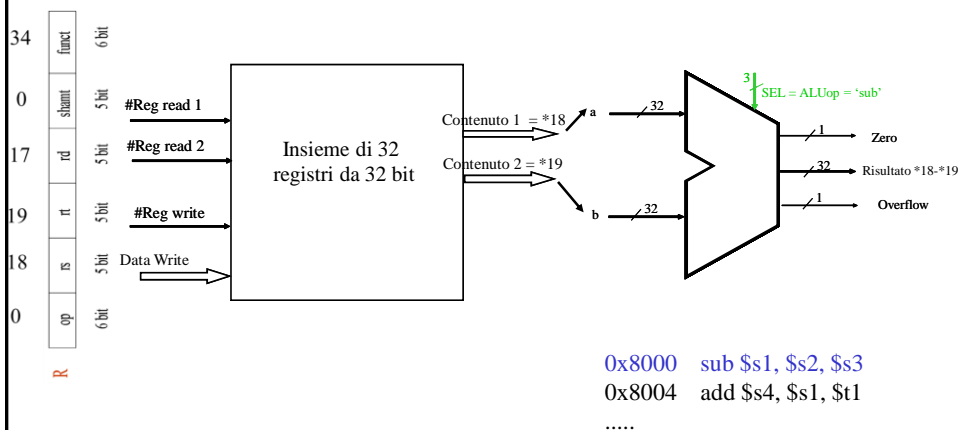


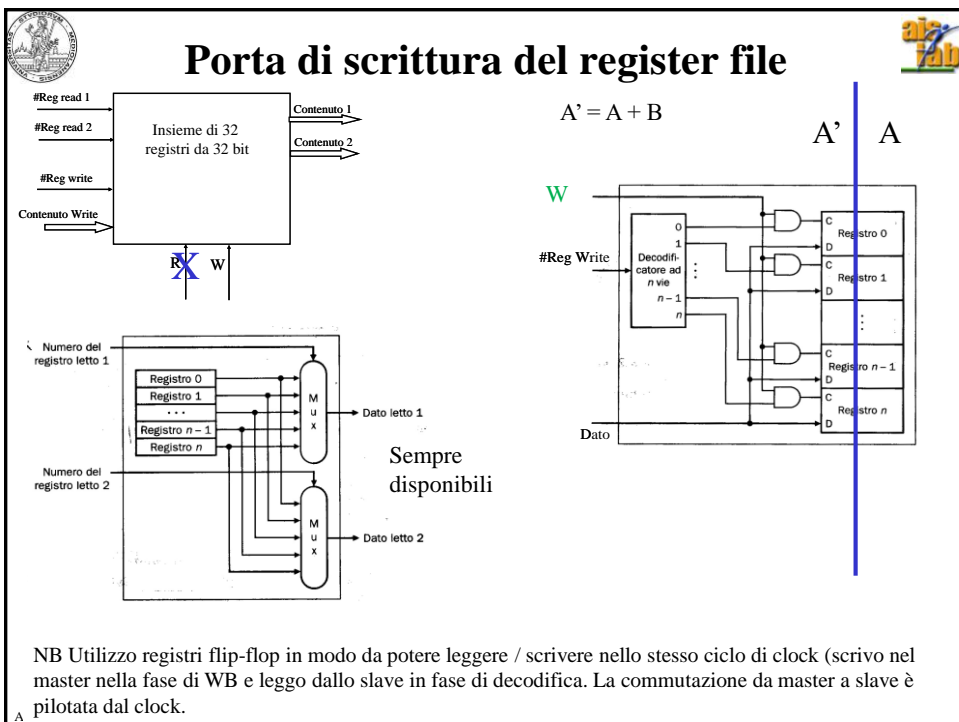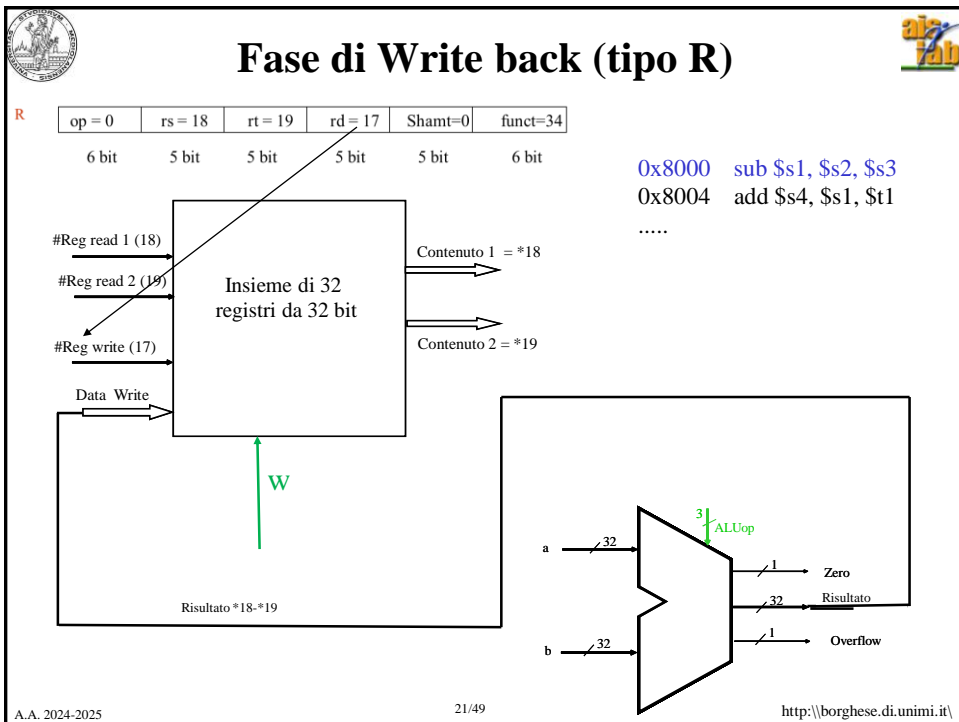

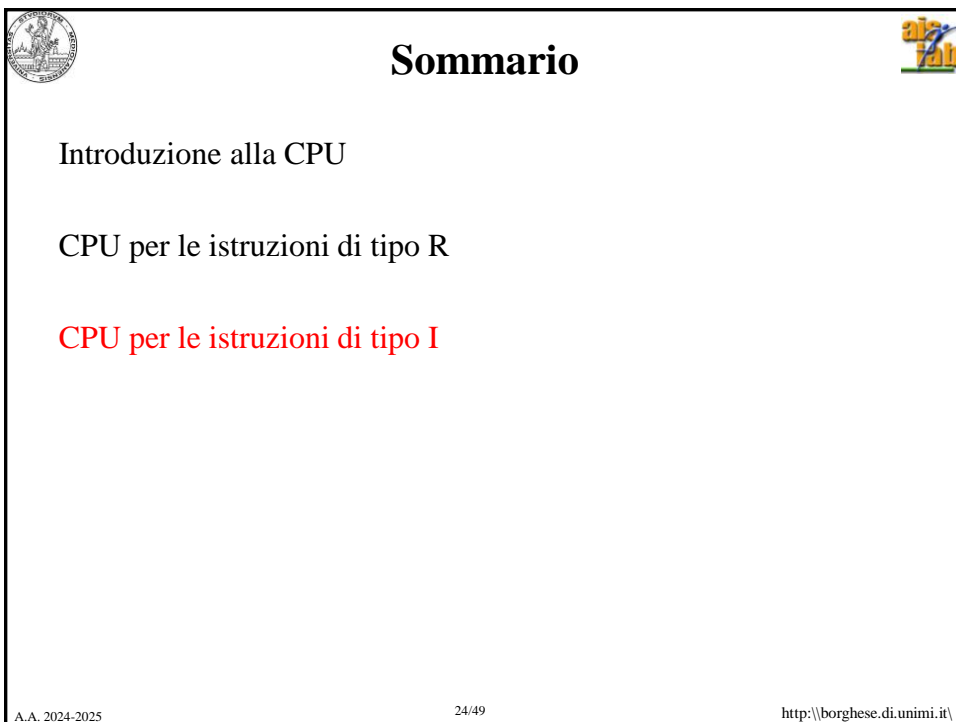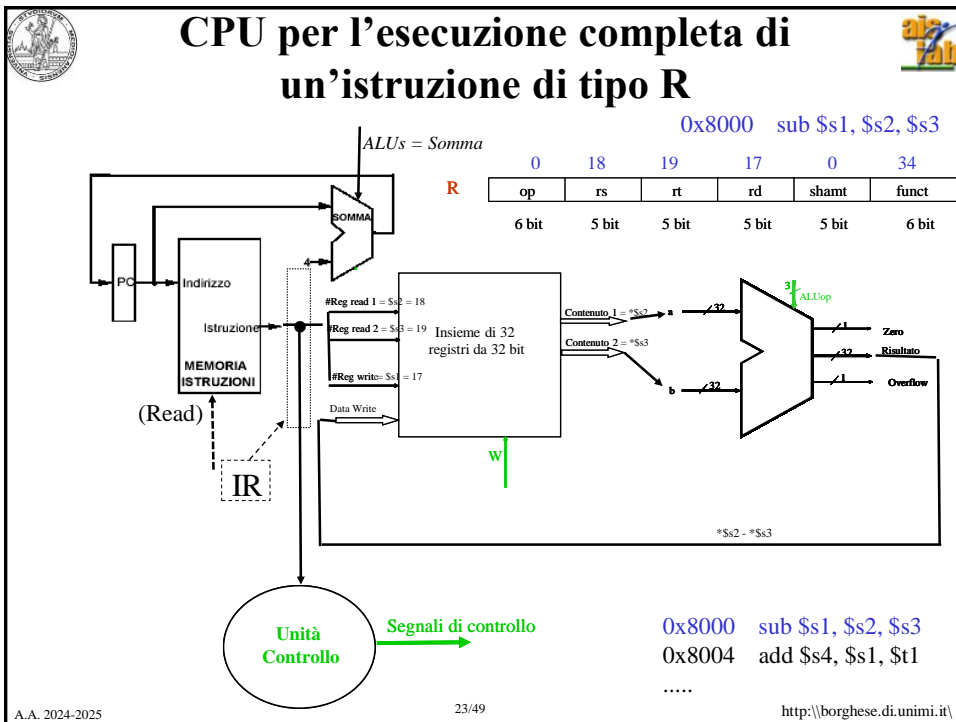



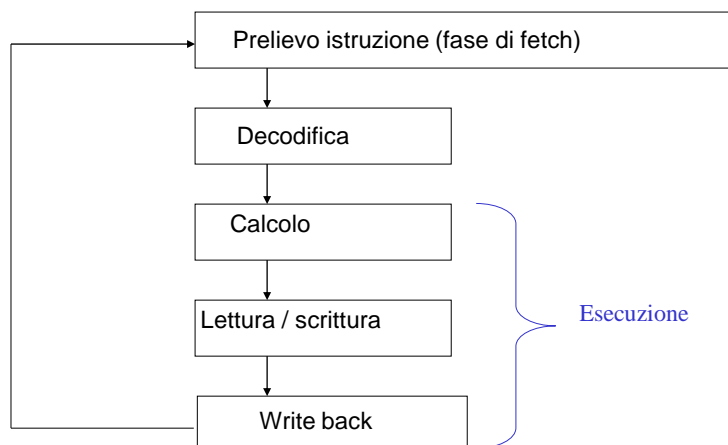Ciclo di esecuzione di un'istruzione MIPS



Codifica delle istruzioni




- Tutte le istruzioni MIPS hanno la **stessa** dimensione (32 bit) – **Architettura RISC**.
- I 32 bit hanno un significato diverso a seconda del formato (o tipo) di istruzione
 - il tipo di istruzione è riconosciuto in base al valore di alcuni bit (6 bit) più significativi (**codice operativo - OPCODE**)
- Le istruzioni MIPS sono di 3 tipi (formati):
 - Tipo R (register)** – Lavorano su 3 registri.
 - Istruzioni aritmetico-logiche.
 - Tipo I (immediate)** – Lavorano su 2 registri. L'istruzione è suddivisa in un gruppo di 16 bit contenenti informazioni + 16 bit riservati ad una costante.
 - Istruzioni di accesso alla memoria o operazioni contenenti delle costanti.
 - Tipo J (jump)** – Lavora senza registri: codice operativo + indirizzo di salto.
 - Istruzioni di salto incondizionato.


	6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
I	op	rs	rt	Indirizzo / costante		
J	op	indirizzo				



Istruzioni di tipo I: lw/sw

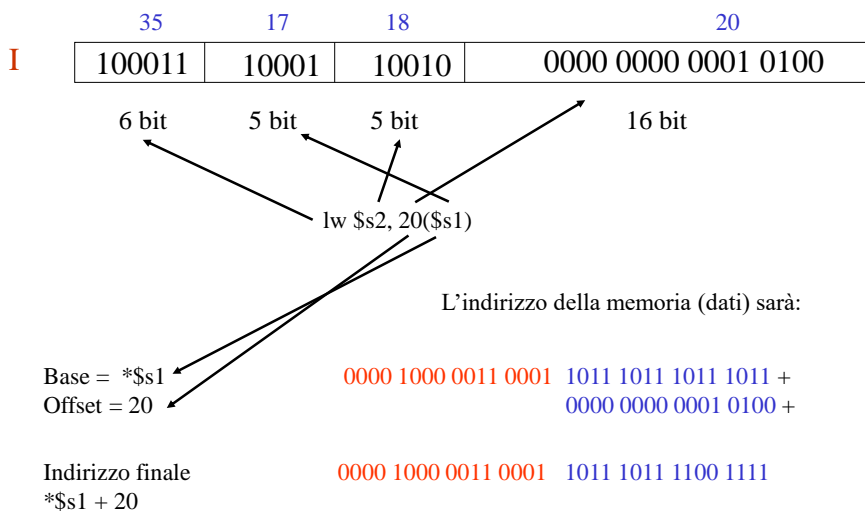


Organizzazione logica della memoria

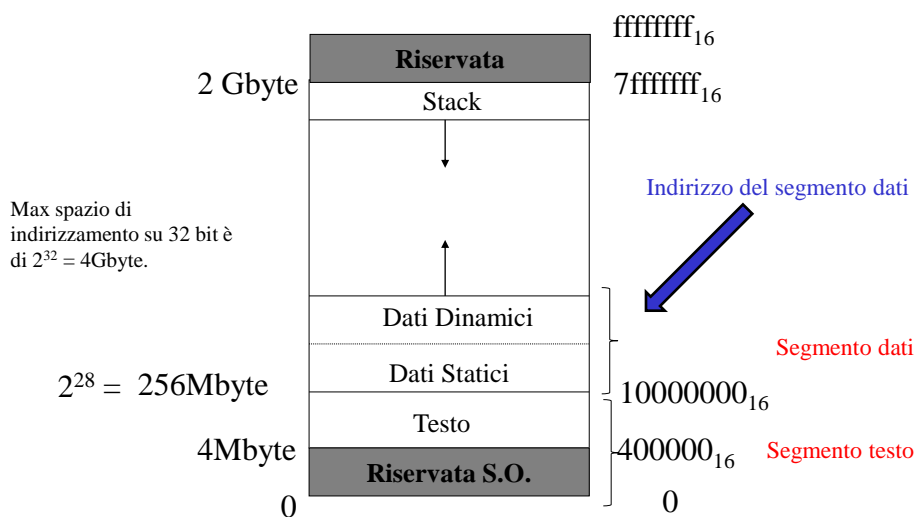




op = 35	rs = 17	rt = 18	cost = 20
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

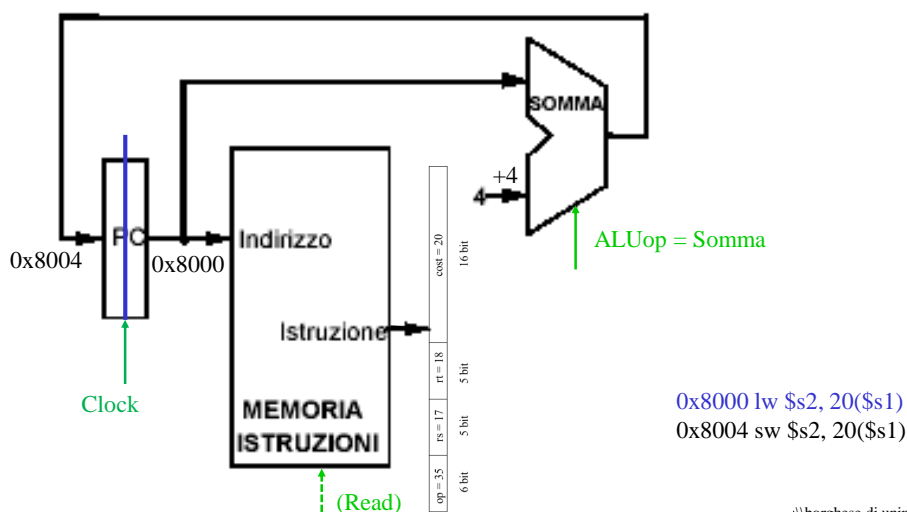

: \\borgnese.di.unimi.it\



 1) Leggo l'istruzione e genero i segnali di controllo opportuni.
Bus che connette i 6 bit del CodOp con la UC






Lettura dei registri (istruzioni di tipo I)




2) Leggo il contenuto dei registri.

0x8000 lw \$s2, 20(\$s1)

0x8004 sw \$s2, 20(\$s1)


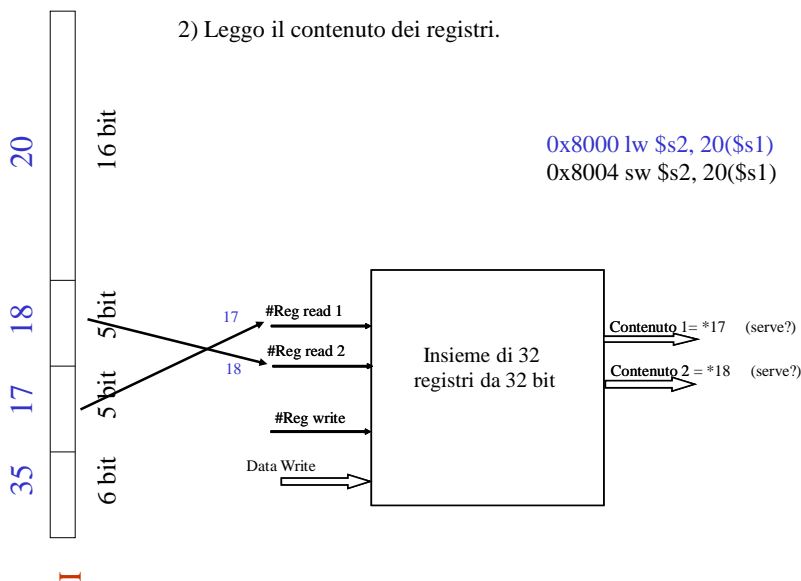



Fase di calcolo (tipo I: lw)

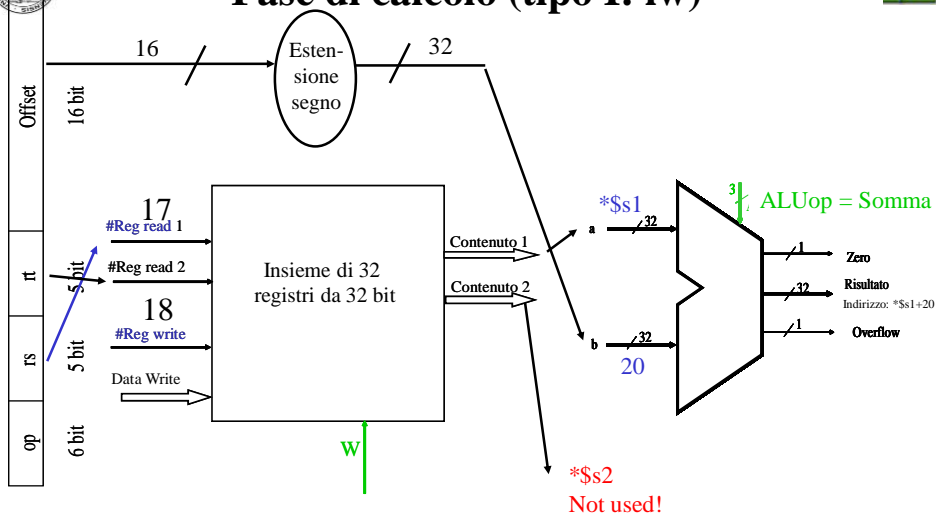

Il Risultato è un indirizzo della memoria: $*s1 + 20$

0x8000 lw \$s2, 20(\$s1)

 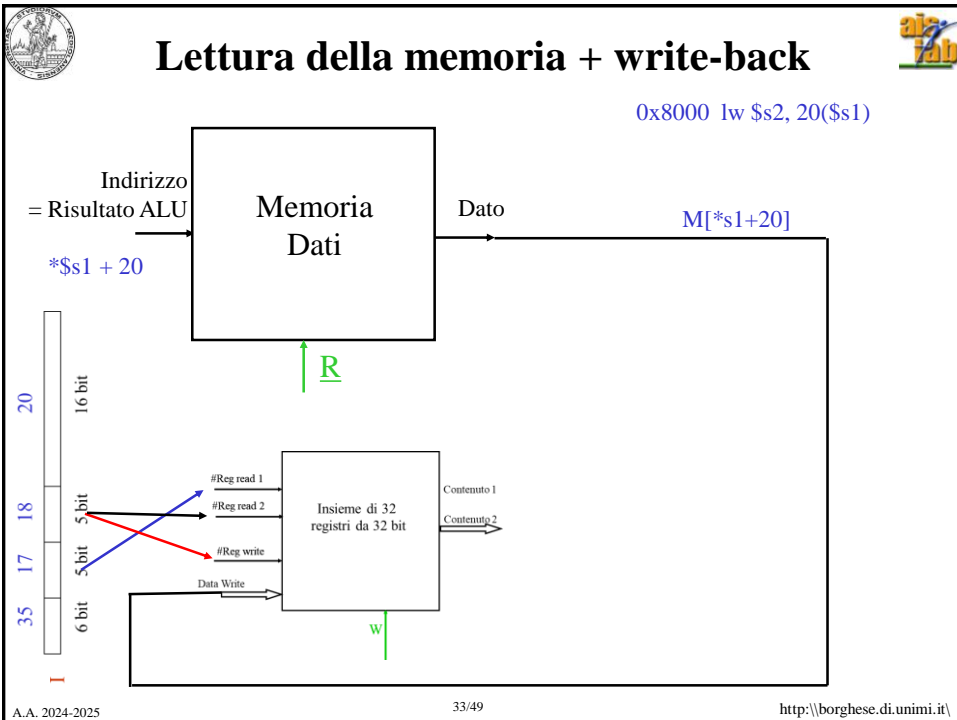

 

Commenti

Questa CPU può eseguire istruzioni di tipo R, lw, sw

Fase di fetch e decodifica è uguale per tutte e 3 i tipi di istruzioni

Le fase di Exe, Memoria e WriteBack sono diverse:

- Le istruzioni di tipo R hanno solo Exe e WriteBack.
- Le istruzioni di sw hanno Exe e Mem
- Le istruzioni di lw hanno Exe, Mem e Write Back.

- Nelle istruzioni di tipo R i due operandi vengono prelevati dal RF e il risultato scritto nel RF proviene dall'uscita della ALU
- Nelle istruzioni di sw e lw il secondo operando è la costante estesa di segno.
- Nelle istruzioni di sw rt contiene il dato da scrivere in memoria, nelle istruzioni di lw rt conterrà il dato letto dalla memoria.
- Nelle istruzioni di lw viene scritto nel RF il dato letto dalla memoria dati.

L'UC guida le scelte dei cammini

L'UC imposta i segnali di controllo per le unità funzionali.

A.A. 2024-2025 38/49 <http://borghese.di.unimi.it/>



Istruzioni di salto condizionato

- Salti condizionati relativi:
 - **beq** *r1*, *r2*, *L1* (*branch on equal*)
 - **bne** *r1*, *r2*, *L1* (*branch on not equal*)
- beq \$s1, \$s0, esci # if (s1 == s0) esci
bne \$s1, \$s0, esci # if (s0 ≠ s0) esci

- Salti condizionati relativi:
 - Il flusso sequenziale di controllo cambia solo se la condizione è vera (beq)
 - Il calcolo del valore dell'etichetta **L1** (**indirizzo di destinazione del salto**) avviene a partire dal **Program Counter** (PC).
 - Indirizzamento del tipo Base (PC) + Spiazzamento.
- Indirizzo destinazione del salto:
 - $PC_{dest} = (PC + 4) + offset * 4$


(cond vera)
Ind. Salto

(cond falsa)
+4
(procedi in
sequenza)

Nome campo	op	rs	rt	indirizzo
Dimensione	6-bit	5-bit	5-bit	16-bit
beq \$s1, \$s2, L1	000100	10001	10010	0000 0000 0001 1001




Circuito della fase di fetch

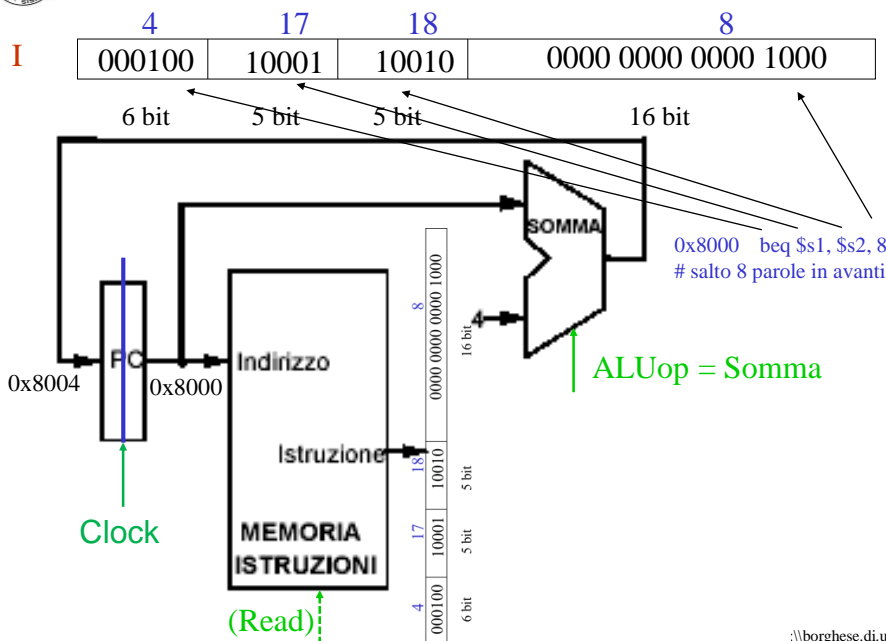




Fase di decodifica


 
- 1) Leggo l'istruzione e genero i segnali di controllo opportuni.
Bus che connette i 6 bit del CodOp con la UC





Lettura dei registri

 - 2) Leggo il contenuto dei registri. 2 bus che collegato i campi rs e rt con gli input corrispondenti del register file.
Stesso meccanismo delle istruzioni di tipo R / I (accesso alla memoria)



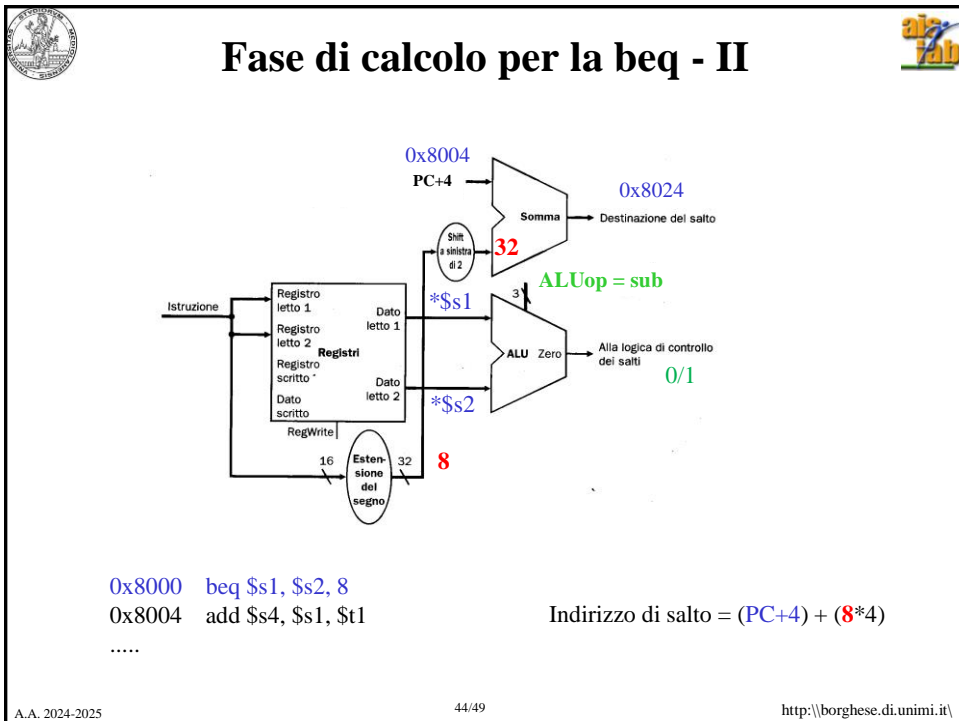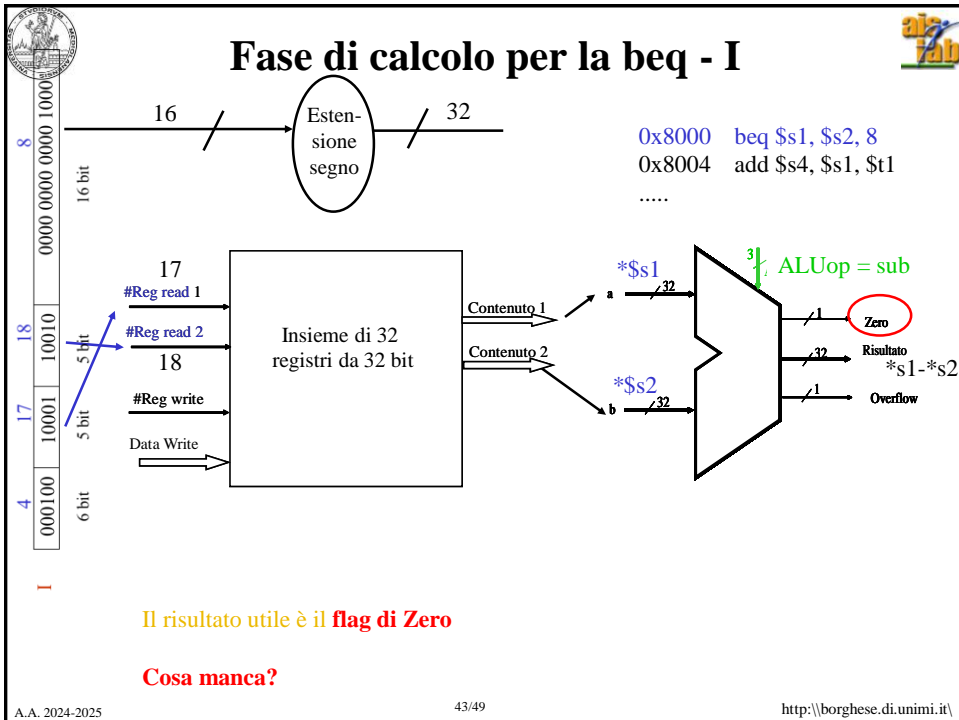

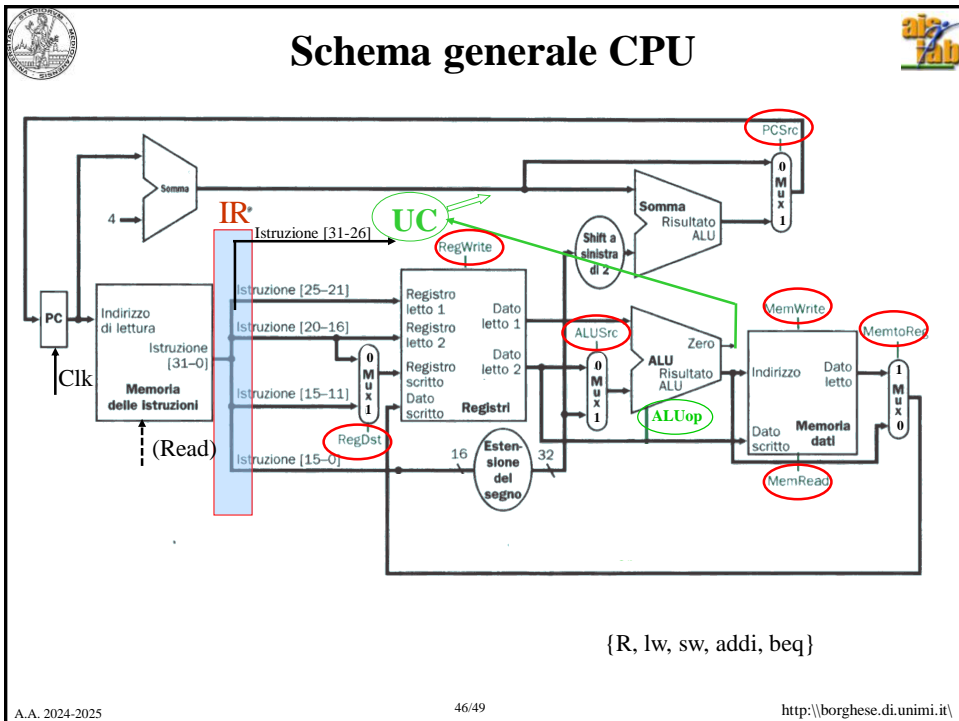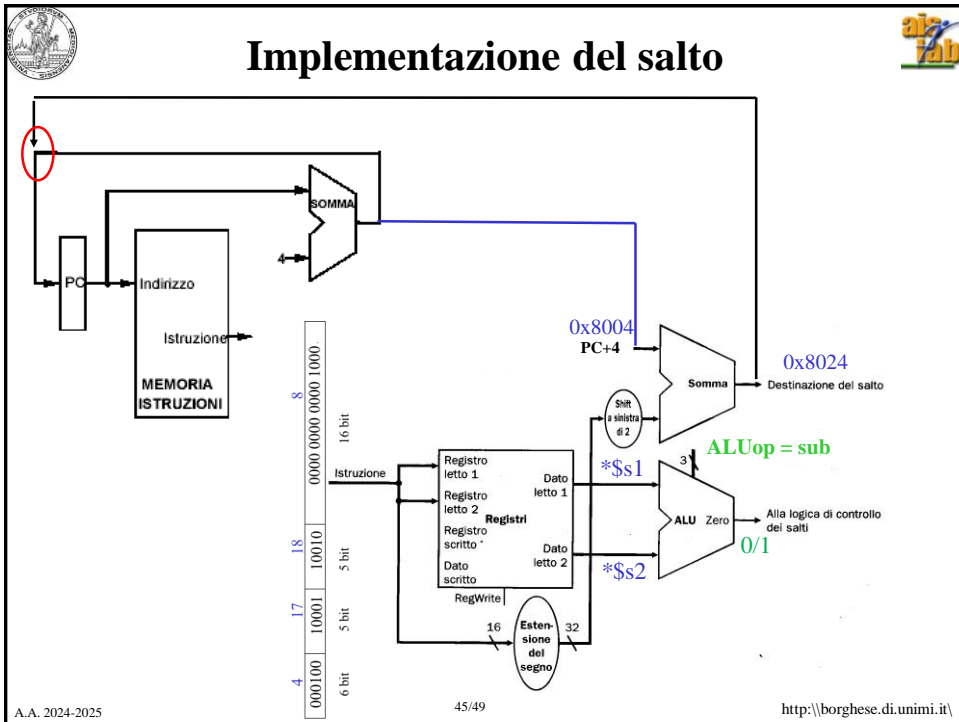



Osservazioni



Il ciclo di esecuzione di un'istruzione si compie in un **unico** ciclo di clock.




Ogni unità funzionale può essere utilizzata 1 sola volta.



Duplicazione Memoria: Memoria dati e memoria istruzioni (split memory).

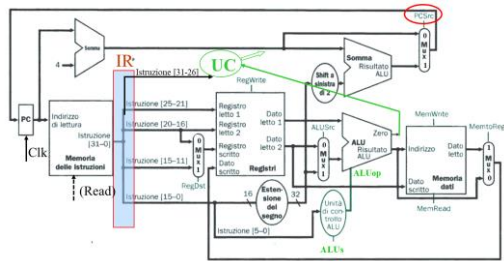
Triplicazione ALU: 2 sommatori + 1 ALU general purpose.



A.A. 2024-2025




Schema generale CPU

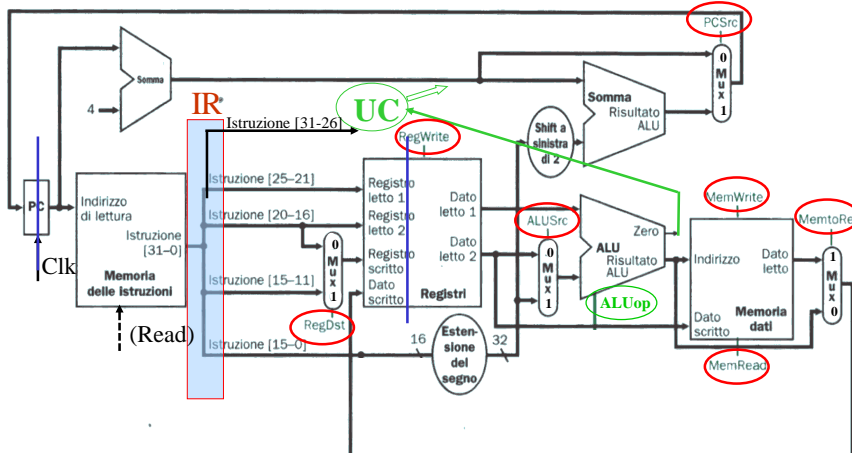

E' un'architettura retroazionata sincronizzata dal clock

 Sincronizzazione del controllo (sul PC)
Sincronizzazione sui dati (sul RF)



A.A. 2024-2025

48/49



Sommario

Introduzione alla CPU

CPU per le istruzioni di tipo R

CPU per le istruzioni di tipo I