

Laboratorio di Architetture degli Elaboratori I
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2024-2025
Università degli Studi di Milano



Circuiti combinatori

Esercizio 1


Si progetti e si implementi in Logisim il circuito di un decodificatore a 2 bit. Il decodificatore riceve in ingresso una sequenza di 2 bit e attiva in uscita una delle 4 linee, in particolare quella identificata dalla sequenza di bit in ingresso.

Si utilizzi il decodificatore così creato per implementare in Logisim un multiplexer a 4 vie. Il multiplexer seleziona una delle quattro linee in ingresso e la lascia passare in uscita.

Esercizio 1

Tabella di verità del decodificatore a 2 bit


b_1	b_2	y_1	y_2	y_3	y_4
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 


Esercizio 1

Aggiungiamo il decodificatore a 2 bit creato agli elementi di libreria e utilizziamolo in un altro circuito (workbench)


Rinominazione del nome del circuito

 


Aggiunta di un circuito al progetto

 

Nome del circuito aggiunto

 


Selezione decodificatore a 2 bit

 

Esercizio 1

Multiplexer a 4 vie

 

Esercizio 2


- Si scriva la tabella di verità per un addizionatore ad 1 bit senza riporto (half adder)
- Se ne dia un'implementazione in Logisim e si salvi il circuito

Suggerimento: si utilizzi la porta XOR per limitare il numero di porte che compaiono nel circuito

Esercizio 2

Tabella di verità half adder a 1 bit

A	B	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


Esercizio 3

- Si scriva la tabella di verità per un addizionatore ad 1 bit con riporto in ingresso (Full Adder)
- Se ne dia un'implementazione in Logisim basata su SOP e si salvi il circuito
- Si fornisca poi una versione semplificata utilizzando il circuito Half Adder precedentemente creato

Esercizio 3

Tabella di verità

R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

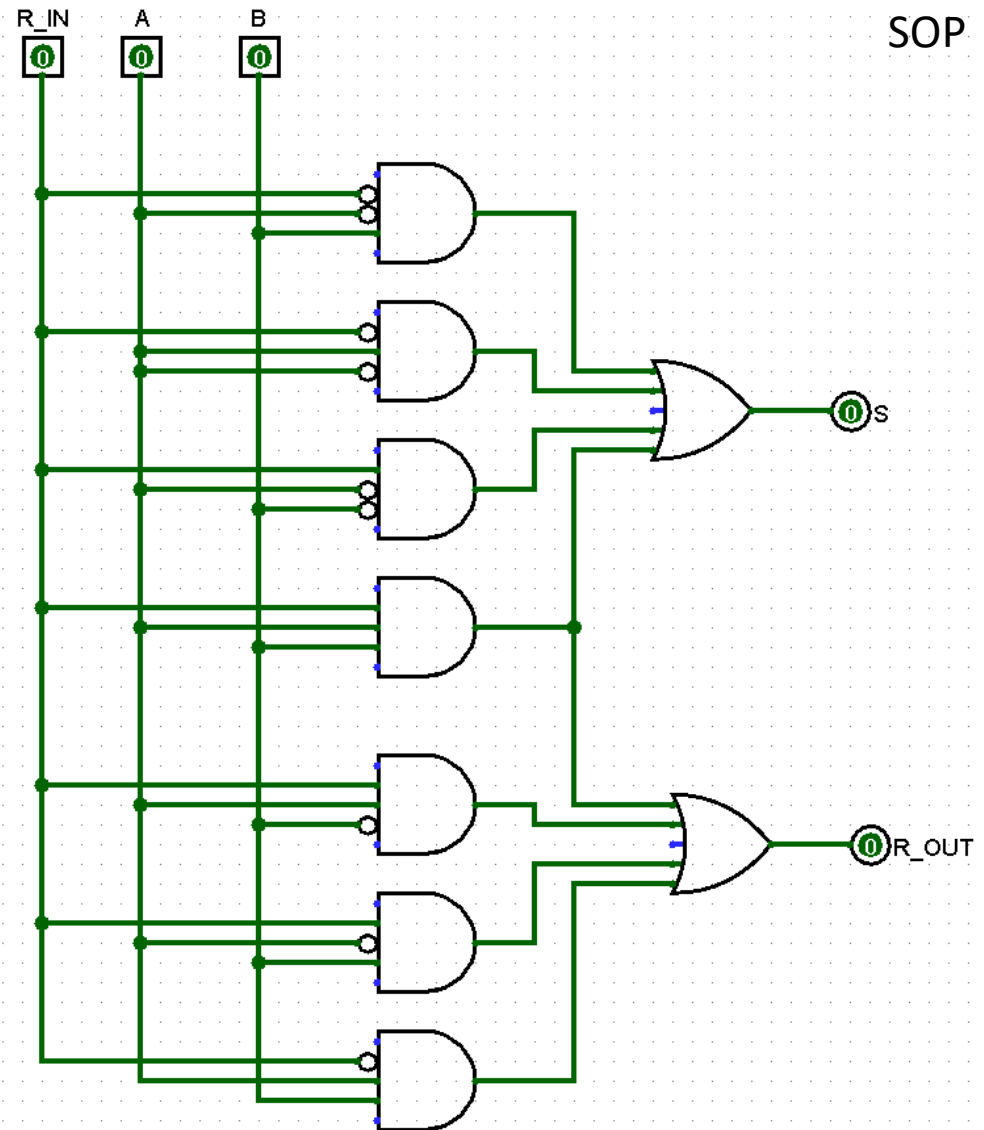


Esercizio 3

Tabella di verità

R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Circuito semplificato

 


Esercizio 3

Tabella di verità


R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Circuito semplificato



 


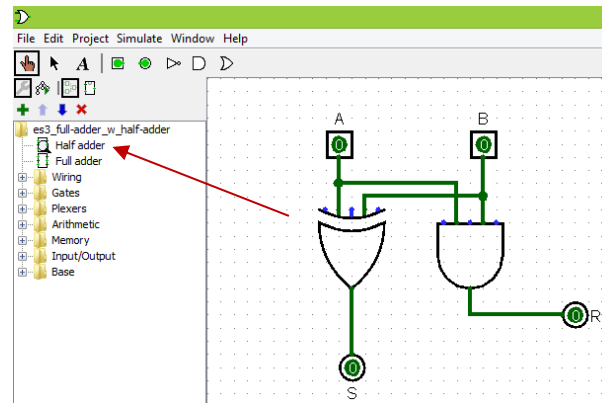Esercizio 3

Creare un circuito HA da poter utilizzare come componente in altri circuiti




Editare il layout della rappresentazione astratta del circuito

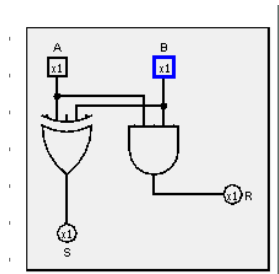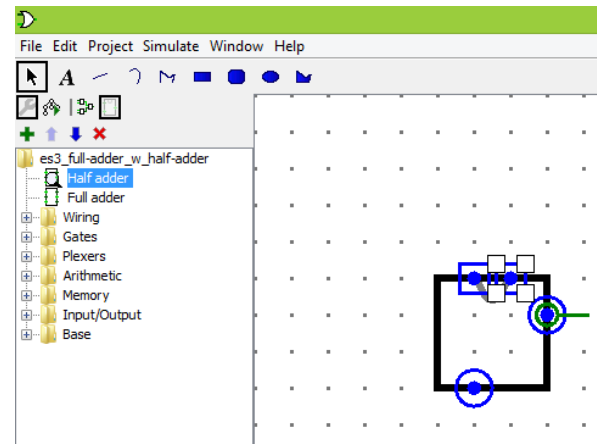 

Esercizio 3


Circuito con Half Adder in cui compare la loro rappresentazione astratta

R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

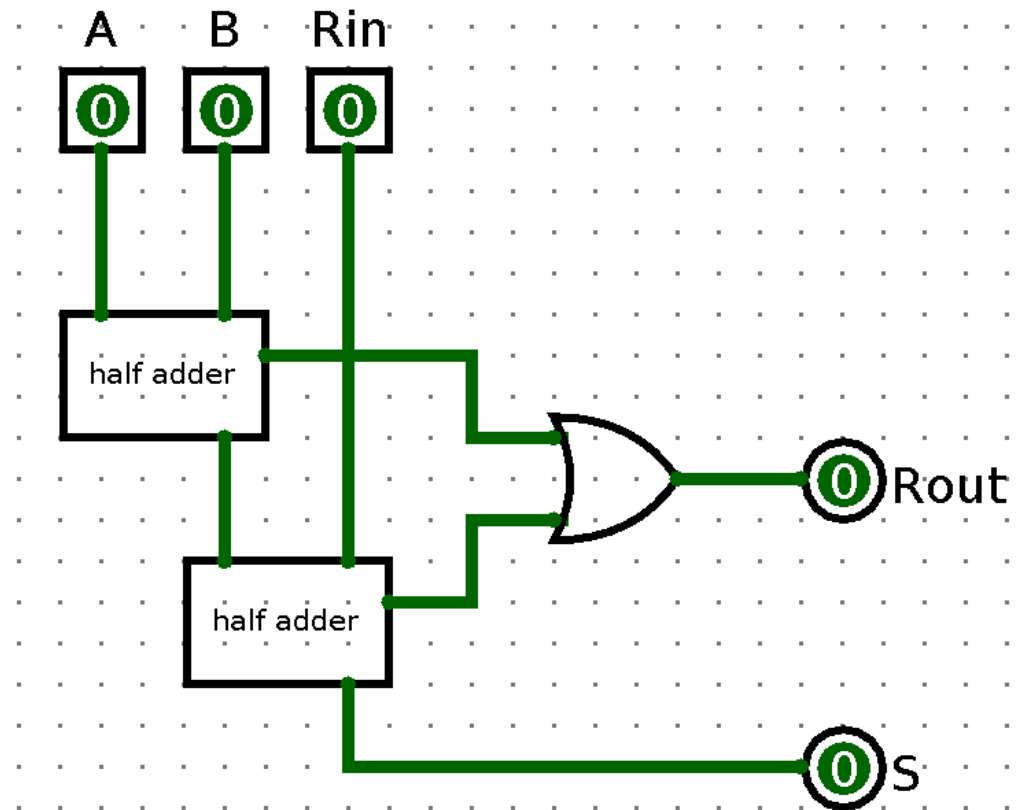

 
Esercizio 3

In Logisim, il Full Adder corrisponde al modulo Adder.




Pre Esercizio 4

Complemento a 1 di una sequenza di 4 bit


 


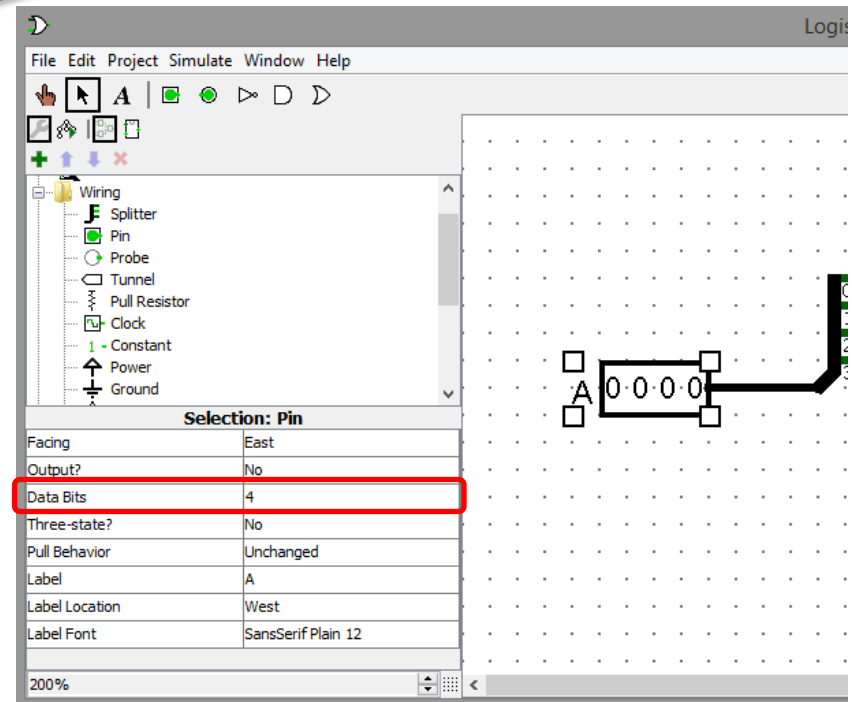- Il numero di input di un ingresso o di un'uscita si può settare nella finestra proprietà in basso a sinistra
- Il numero di linee all'interno di una connessione (bus) è definito automaticamente dalla porta in uscita a cui è collegato



Pre Esercizio 4

Complemento a 1 di una sequenza di 4 bit

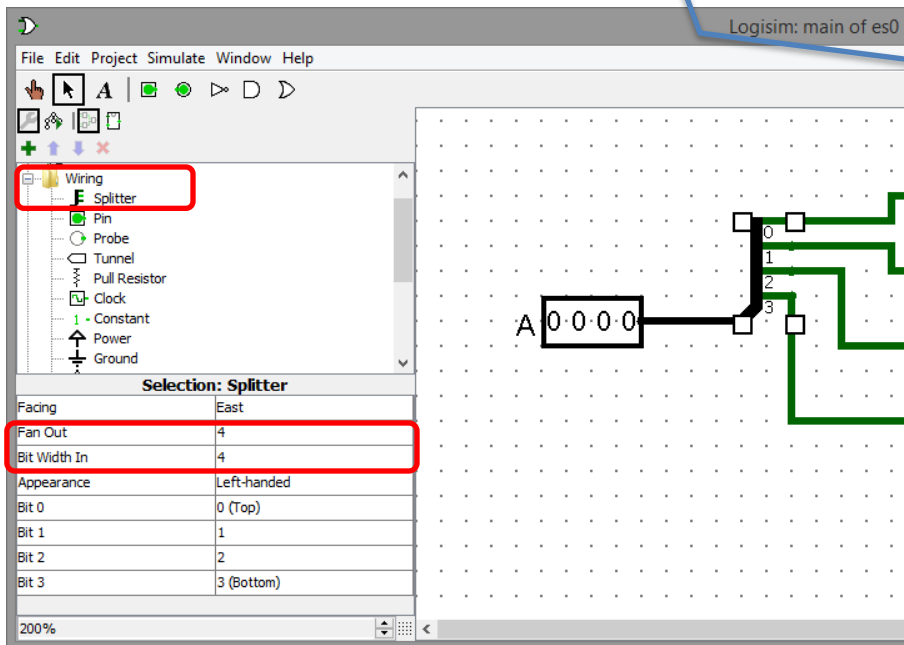 


- Lo splitter permette di suddividere o raggruppare un bus in gruppi distinti di bit
- Il tipo di raggruppamento si definisce scegliendo il numero di linee del bus in ingresso ed il numero di bus in uscita (4 in questo caso)


Esercizio 4

- Si utilizzino il circuito Half Adder precedentemente sviluppato e il modulo Adder per realizzare un addizionatore a 4 bit in Logisim
- Si analizzi il cammino critico del circuito così implementato (per l'uscita somma e per l'uscita riporto)

Esercizio 4

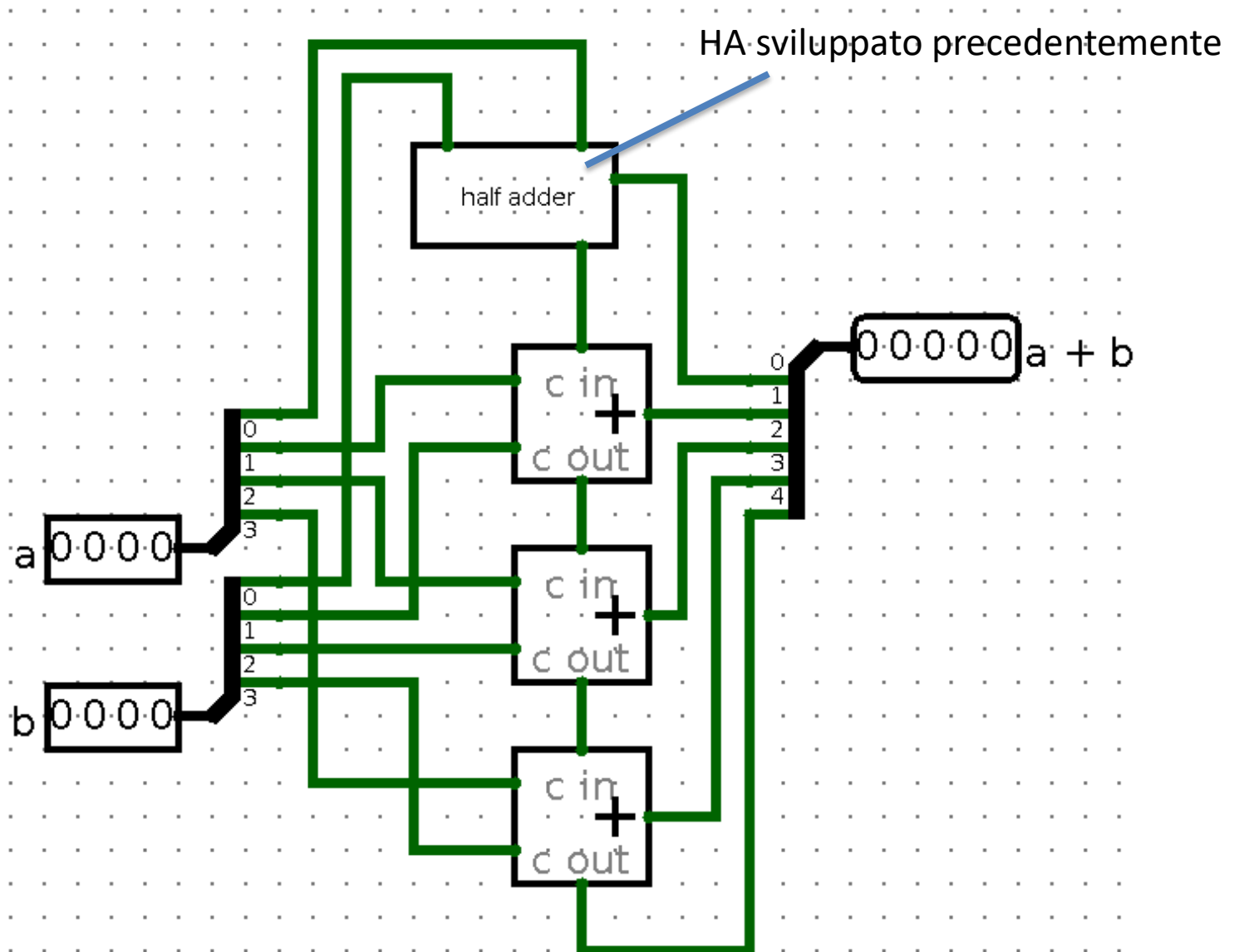


Esercizio 4

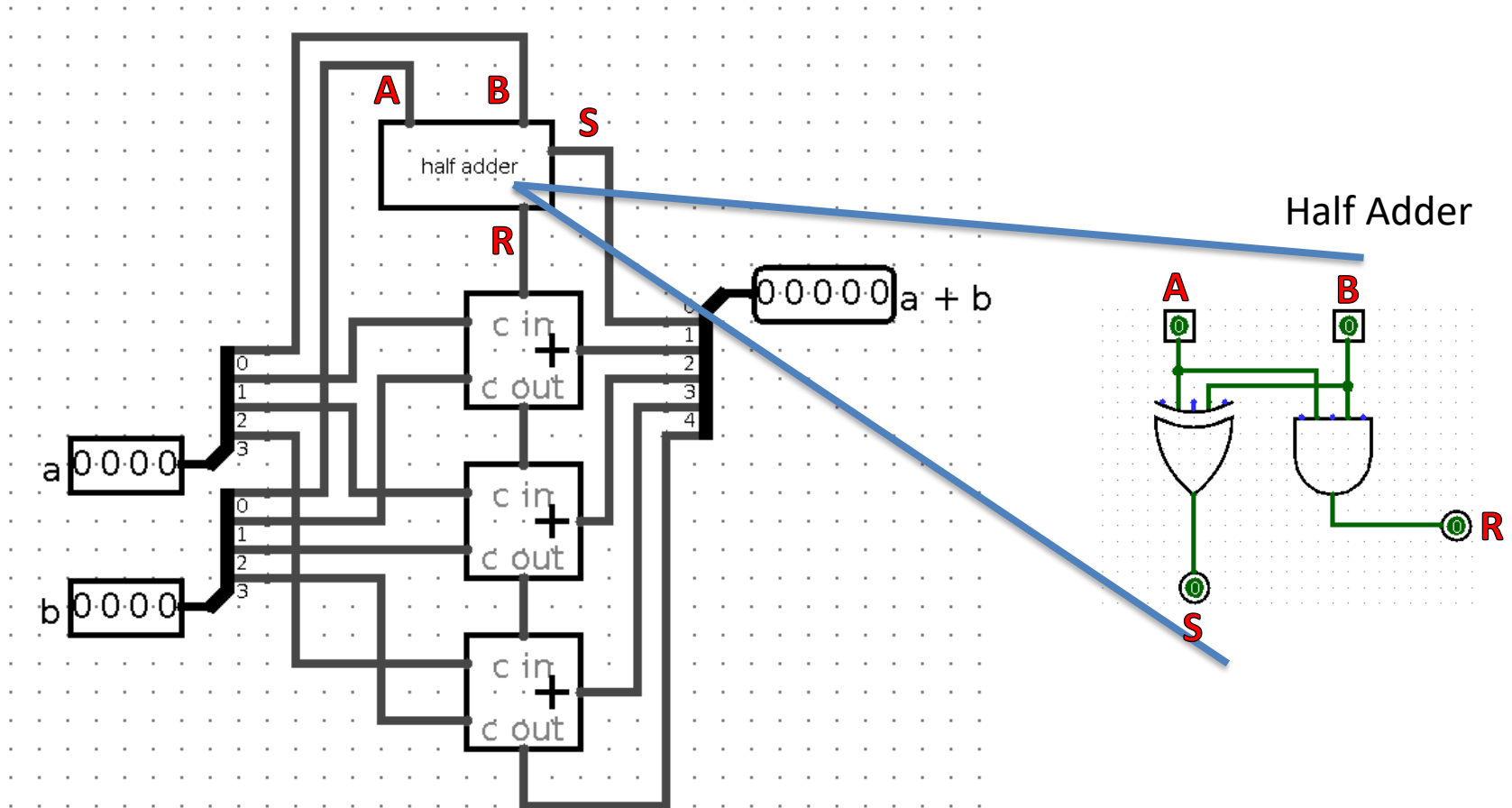


Esercizio 4

- Cammino critico \otimes_x = segnale disponibile dopo x hop

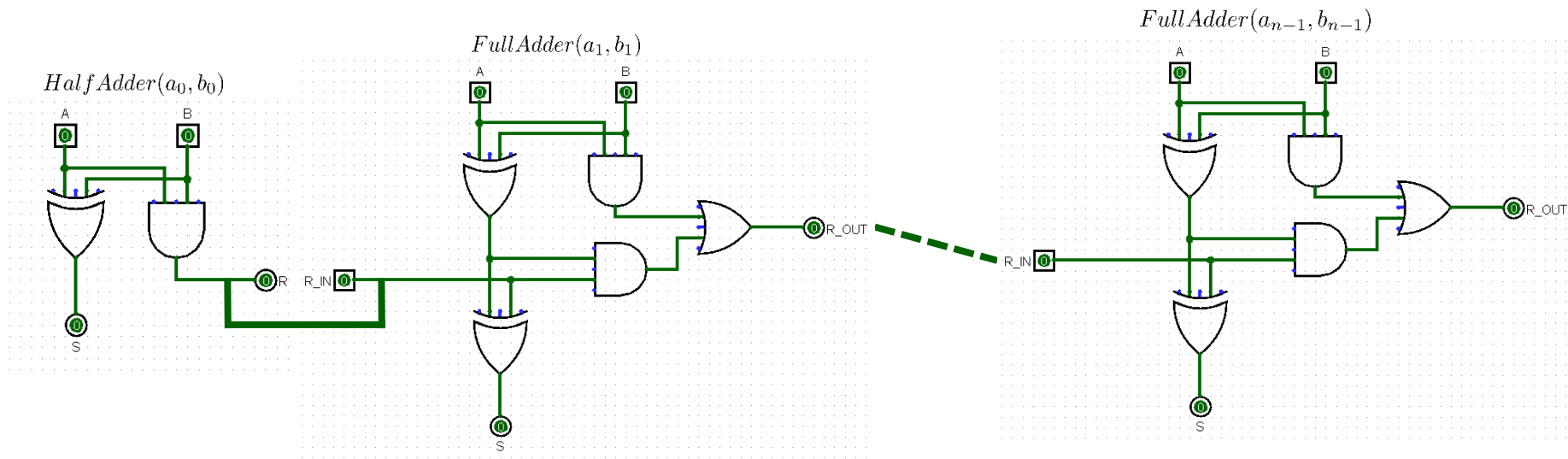

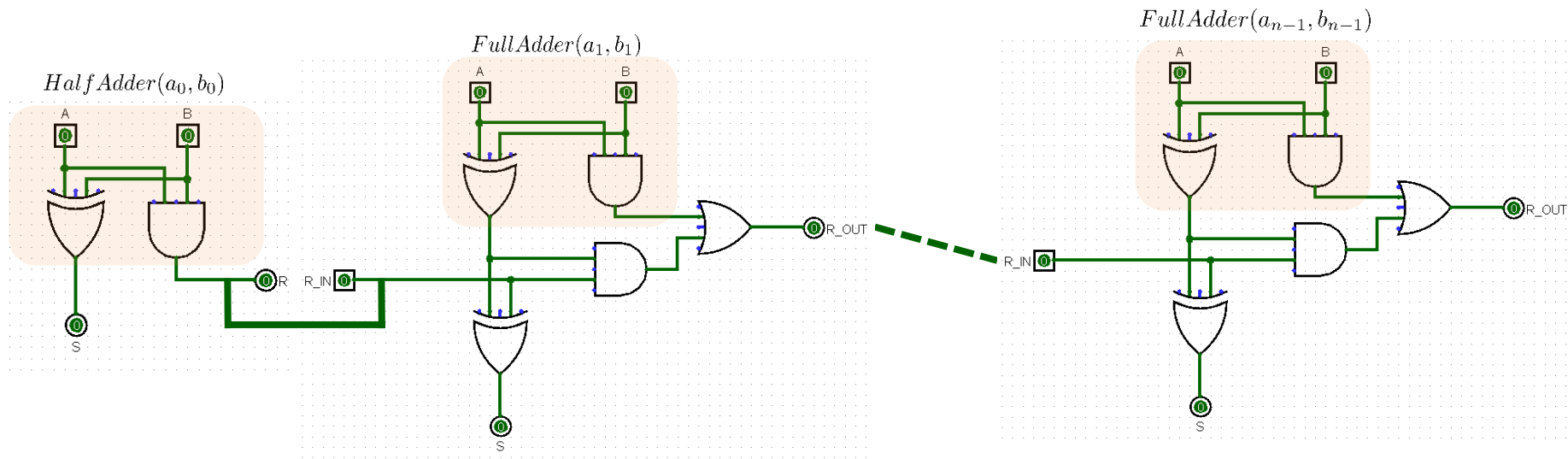Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) ①

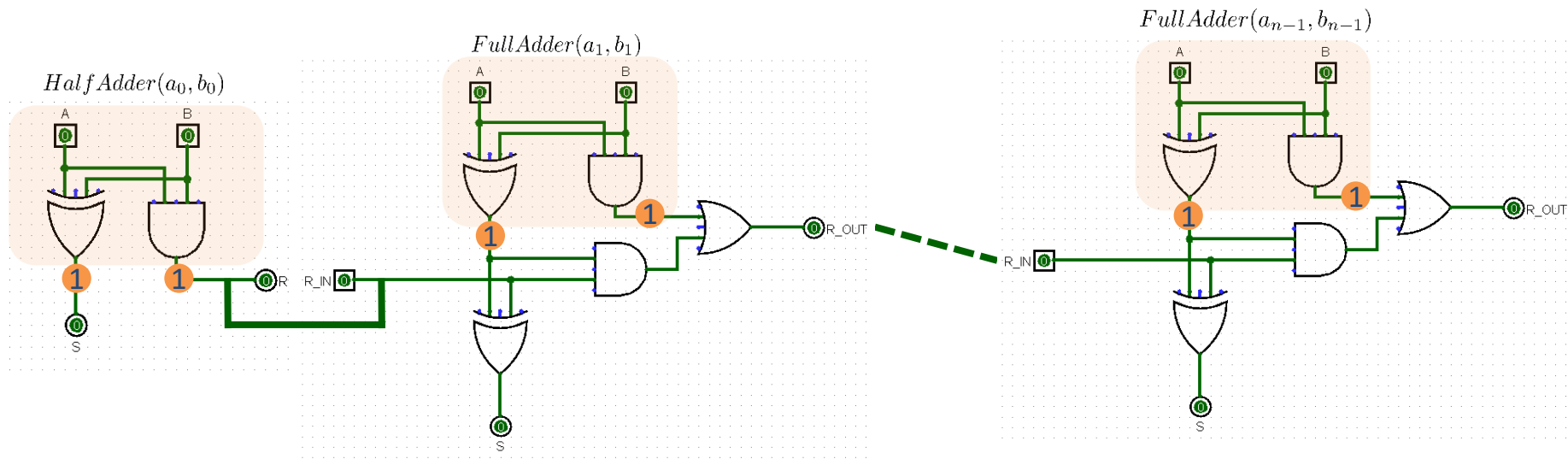Esercizio 4


- Cammino critico \otimes_x = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) 1

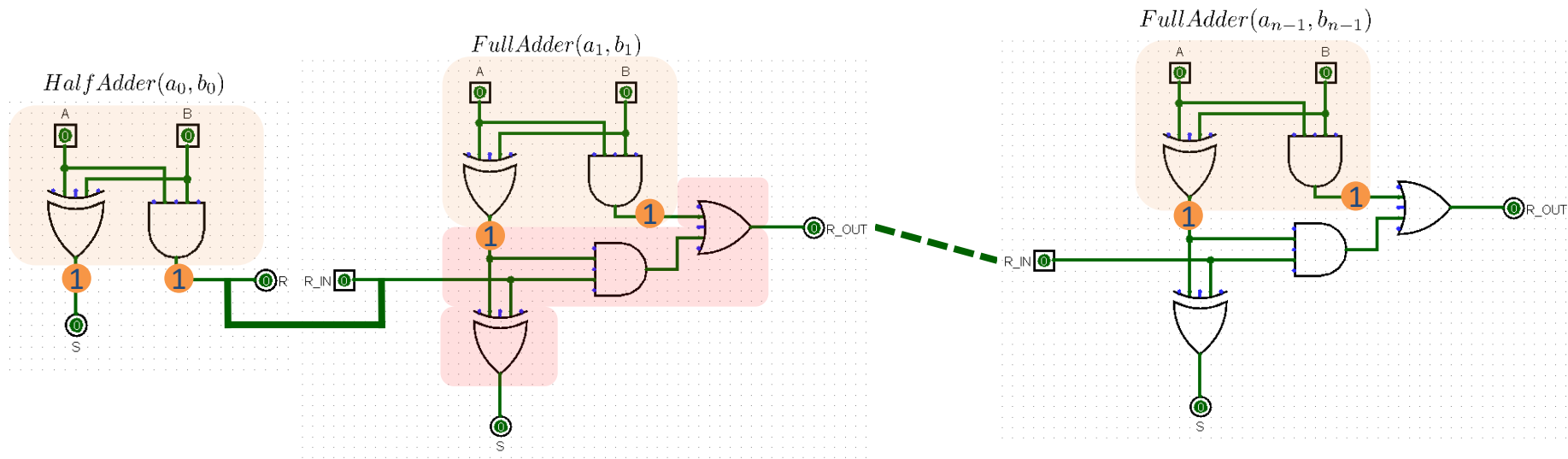Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) 1
- 2° riporto (+2) 2 3

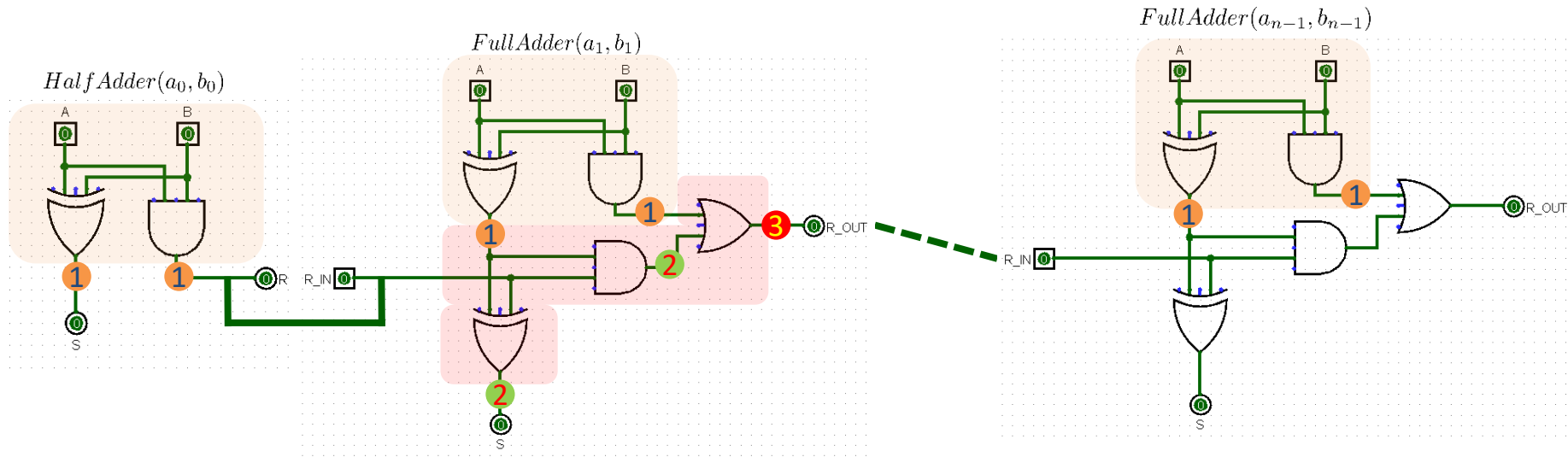Esercizio 4


- Cammino critico \otimes_x = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) 1
- 2° riporto (+2) 2 3

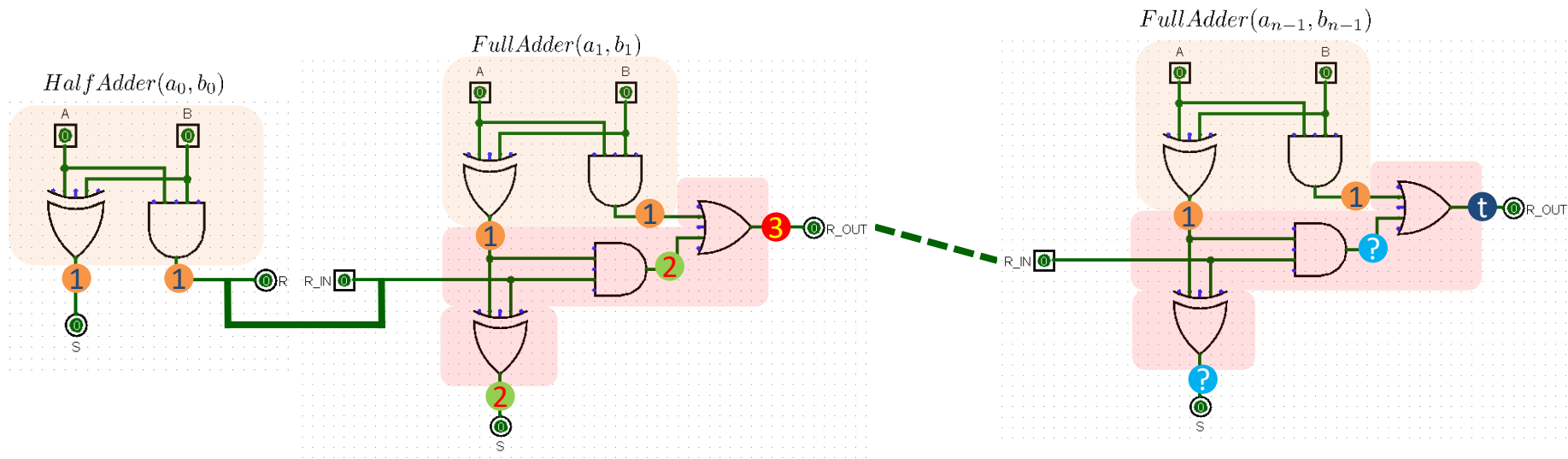Esercizio 4

- Cammino critico \otimes_x = segnale disponibile dopo x hop




- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) ①
- 2° riporto (+2) ② ③
- ...
- n° riporto (+2)

Totale: $c=1+ 2(n-1)$ ④

Esercizio 4

- Utilizzando solo moduli Adder

 


Cammino critico in questo caso? $1+2n$
($n=4$ è numero di bit)

Esercizio 5

- Si realizzi il circuito che, a partire da un numero X positivo in formato binario standard a 4 bit, fornisca in uscita il numero $-X$ in complemento a 2

 Esercizio 5

- Si realizzi il circuito che, a partire da un numero X positivo in formato binario standard a 4 bit, fornisca in uscita il numero $-X$ in complemento a 2



- Per quali valori il circuito funziona correttamente?

Esercizio 5

- Il circuito funziona correttamente per numeri in ingresso X compresi tra 0 e 8 (0000 e 1000), in quanto la corrispondente rappresentazione binaria $-X$ in $ca2$ ricade all'interno del range di valori rappresentabili correttamente con 4 bit in $ca2[-2^{N-1}; 2^{N-1} - 1] \rightarrow [-8; 7]$
- Per numeri al di fuori del range il numero risultante non è codificabile in complemento a due con 4 bit

Esercizio 6

- Si realizzi un circuito che operi la somma e la differenza di due numeri A e B a 4 bit, utilizzando un bit di selezione dell'operazione S

Esercizio 6

- Si realizzi un circuito che operi la somma e la differenza di due numeri A e B a 4 bit, utilizzando un bit di selezione dell'operazione S
- Sommo A e B in C2, convertendo B in $-B$ se $S=1$


S	b_i	$output$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Se $S=1$ devo invertire tutti i bit di B
(posso usare delle porte XOR: $output = S \text{ XOR } b_i$)

- La somma di 1 può essere gestita interpretando S come il riporto in ingresso

Esercizio 6

- Si realizzi un circuito che operi la somma e la differenza di due numeri A e B a 4 bit, utilizzando un bit di selezione dell'operazione S

 

Esercizio 7

- Si modifichi il circuito realizzato all'esercizio precedente in modo che rilevi la presenza di un overflow
- Si calcoli il cammino critico del circuito


Esercizio 7

- Quando si verifica l'overflow se si somma in C2?
 1. A e B sono positivi e il segno del risultato è negativo
 2. A e B sono negativi e il segno del risultato è positivo

Esercizio 7

- Quando si verifica l'overflow se si somma in C2?
- A e B sono positivi e il segno del risultato è negativo
 - A e B sono negativi e il segno del risultato è positivo

s_{n-1}	a_{n-1}	b_{n-1}	Overflow
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

 

Esercizio 7

A e B sono numeri in complemento a 2

